

Architettura degli Elaboratori

Unità Aritmetico-Logica



Barbara Masucci

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Punto della situazione

- Abbiamo studiato
 - Le reti logiche e la loro minimizzazione
 - I moduli combinatori di base utilizzati nei calcolatori
- Obiettivo di oggi
 - Studio dell'Unità Aritmetico Logica (ALU)



Arithmetic Logic Unit (ALU)

- **Circuito combinatorio** all'interno del processore per l'esecuzione di istruzioni macchina di tipo **aritmetico/logiche**:
 - Funzioni logiche: **AND, OR, NOR**
 - Funzioni aritmetiche:
 - Somma
 - Sottrazione
 - Istruzioni di confronto:
 - $a < b?$
 - $a = b?$
 - $a \neq b?$




ALU nel MIPS

- Nel processore MIPS, la parola macchina è a 32 bit
- Per gestire operazioni aritmetiche e logiche tra parole macchina a 32 bit, useremo 32 copie in cascata di una ALU a 1 bit
- Per costruire una ALU ad 1 bit, useremo un multiplexer 4:1 per scegliere l'operazione da eseguire
 - Sarà l'unità di controllo (CU) a settare opportunamente i due segnali di controllo del multiplexer 4:1



ALU a 1 bit

 - Partiamo da una ALU ad 1 bit che supporti le operazioni di **AND** e **OR** tra due bit a, b
 - La scelta dell'operazione da eseguire può avvenire tramite un **multiplexer 2:1**
 - Se Operation = 0, Result = a **AND** b
 - Se Operation = 1, Result = a **OR** b




- Poi aggiungiamo un **addizionatore a 1 bit** per poter effettuare anche la **somma**



Addizionatore a 1 bit

 - E' la componente che, su input tre bit **a**, **b** (i bit da sommare) e **CarryIn** (riporto in ingresso), dà in output
 - Il bit di somma (**Sum**)
 - Il riporto in uscita (**CarryOut**)



Inputs			Outputs	
a	b	CarryIn	CarryOut	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Tavola di verità



Funzione CarryOut

Tavola di verità

a	b	CarryIn	CarryOut
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\bar{a} \cdot b \cdot \text{CarryIn}$$

$$a \cdot \bar{b} \cdot \text{CarryIn}$$

$$a \cdot b \cdot \overline{\text{CarryIn}}$$

$$a \cdot b \cdot \text{CarryIn}$$

$$\begin{aligned} \text{CarryOut} &= \bar{a} \cdot b \cdot \text{CarryIn} + a \cdot \bar{b} \cdot \text{CarryIn} \\ &\quad + a \cdot b \cdot \text{CarryIn} + a \cdot b \cdot \overline{\text{CarryIn}} \\ &= (\bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}) \cdot \text{CarryIn} + a \cdot b \cdot (\text{CarryIn} + \overline{\text{CarryIn}}) \\ &= (a \oplus b) \cdot \text{CarryIn} + a \cdot b \end{aligned}$$



Funzione Sum

Tavola di verità

a	b	CarryIn	Sum
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \text{CarryIn}$$

$$\bar{a} \cdot b \cdot \overline{\text{CarryIn}}$$

$$a \cdot \bar{b} \cdot \overline{\text{CarryIn}}$$

$$a \cdot b \cdot \text{CarryIn}$$

$$\text{Sum} = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \text{CarryIn} + \bar{a} \cdot b \cdot \overline{\text{CarryIn}} + a \cdot \bar{b} \cdot \overline{\text{CarryIn}} + a \cdot b \cdot \text{CarryIn}$$

Ci vorrebbero 4 porte AND con tre input ciascuna!



Funzione Sum


$$\begin{aligned}\text{Sum} &= \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \text{CarryIn} + \overline{a} \cdot b \cdot \overline{\text{CarryIn}} + a \cdot \overline{b} \cdot \overline{\text{CarryIn}} + a \cdot b \cdot \text{CarryIn} \\ &= (\overline{a} \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot b) \cdot \overline{\text{CarryIn}} + (a \cdot \overline{b} + a \cdot b) \cdot \text{CarryIn} \\ &= (a \oplus b) \cdot \overline{\text{CarryIn}} + (a \oplus b) \cdot \text{CarryIn} \\ &= a \oplus b \oplus \text{CarryIn}\end{aligned}$$



Addizionatore a 1-bit con porte XOR




$$\text{Sum} = a \oplus b \oplus \text{CarryIn}$$
 
$$\text{CarryOut} = (a \oplus b) \cdot \text{CarryIn} + a \cdot b$$




ALU a 1 bit

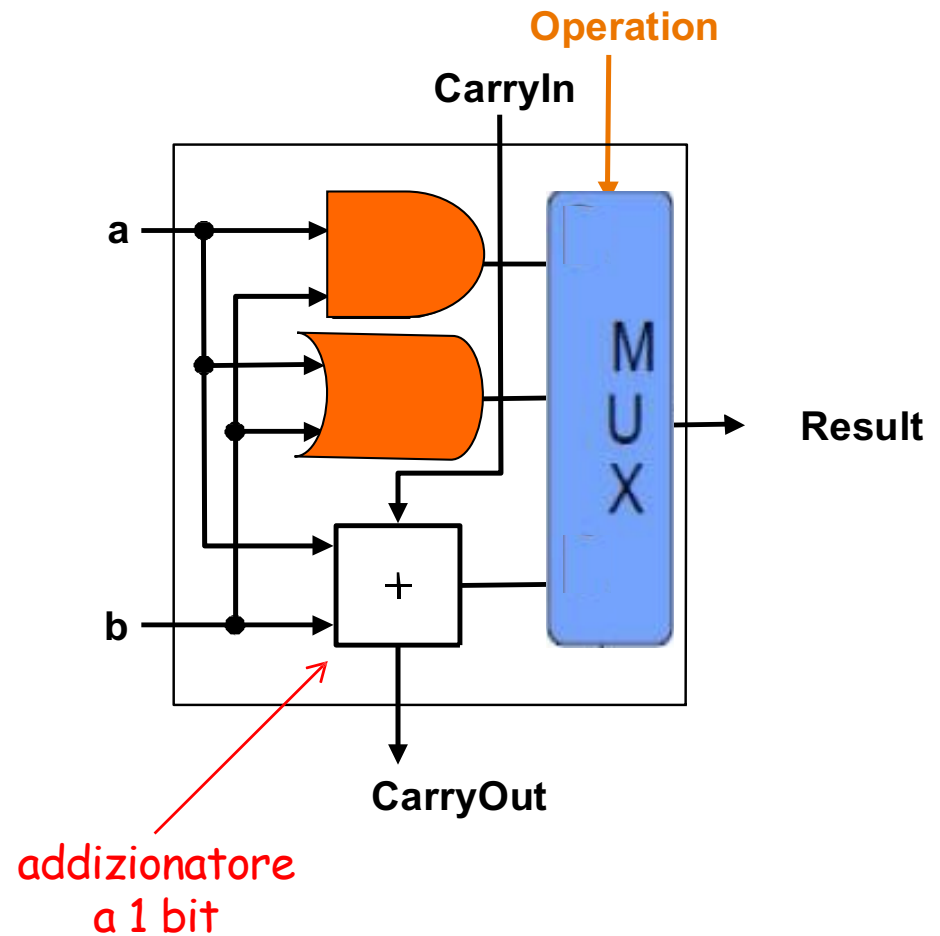  - Aggiungiamo l'addizionatore a 1 bit all'ALU che supporta AND e OR




ALU a 32 bit

 

addizionatore
a 1 bit


Operation	Istruzione
00	and
01	or
10	sum

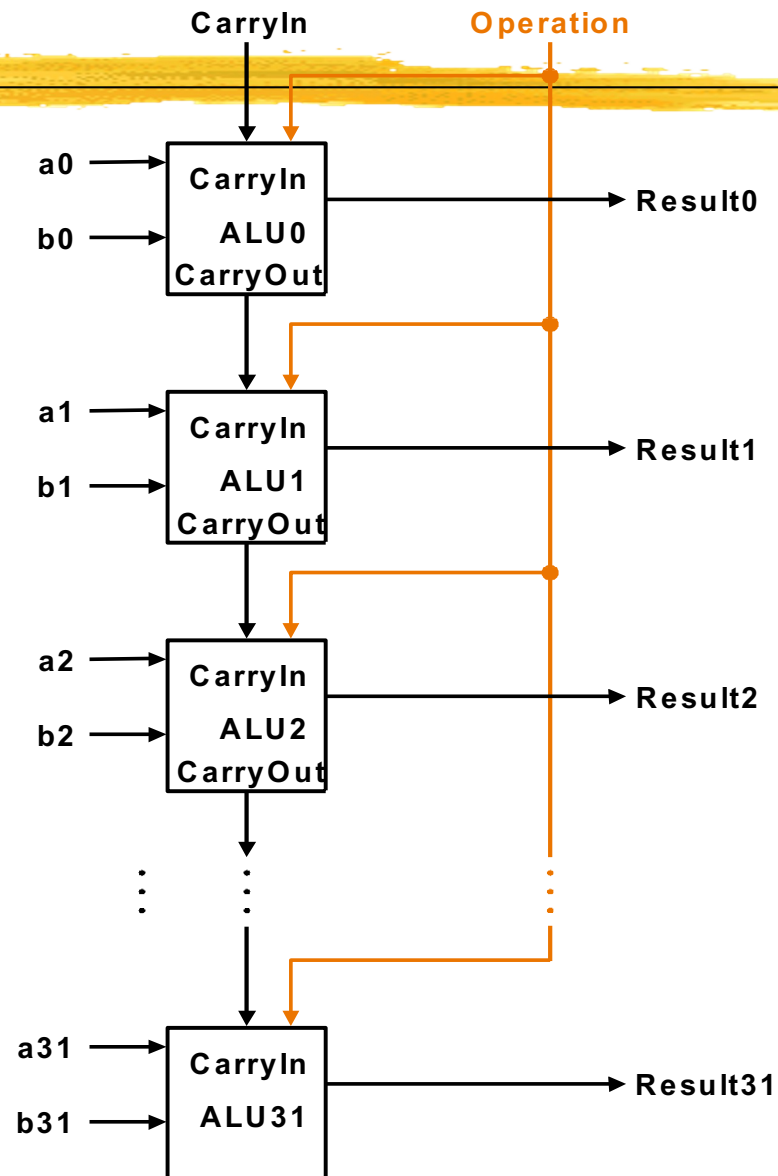

Calcolare $a - b$

- La differenza $a - b$ si ottiene calcolando $a + (-b)$
 - Per ottenere l'opposto di b (in complemento a 2), possiamo invertire i bit di b e sommare 1
- Una buona soluzione:
 - Segnale di controllo **Binvert**
 - Porre a 1 CarryIn di ALU0

Binvert	Operation	Istruzione
0	00	and
0	01	or
0	10	sum
1	10	sub

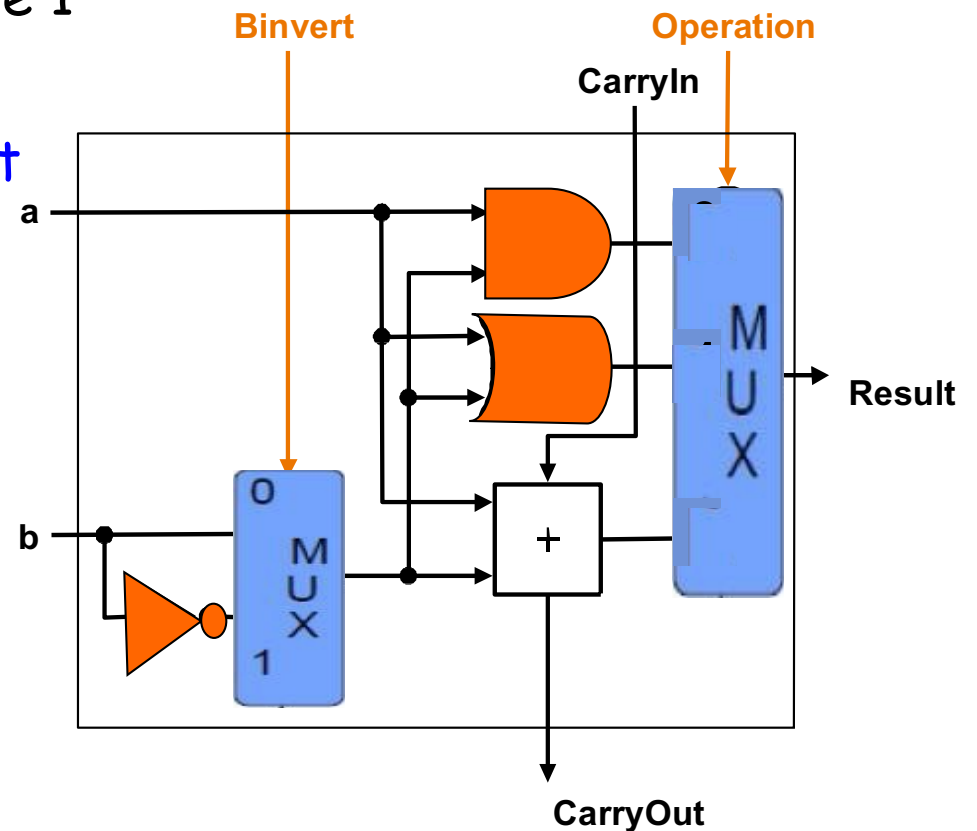

Il confronto: $a < b$?

- Dobbiamo supportare anche una istruzione di **confronto** (**slt**: **set if less than**) tra due numeri **a**, **b** di 32 bit
 - Il risultato del confronto è **1** se $a < b$, 0 altrimenti
 - **set Result** to **1** if **a** is **less than** **b**
 - Più precisamente, l'output del confronto è una stringa a 32 bit:
 - **Result** = 00..01 se $a < b$,
 - **Result** = 00..00 altrimenti
- Per stabilire se $a < b$ sfrutteremo la possibilità di effettuare la sottrazione $a - b$:
 - Se otterremo un numero negativo come risultato della sottrazione $a - b$, allora $a < b$



Il confronto: $a < b$?

- Vogliamo che
 - se $a < b$ allora $\text{Result} = 00..01$ (solo un 1 su 32 bit)
 - se $a \geq b$ allora $\text{Result} = 00..00$ (tutti 0 su 32 bit)
- Quindi, sempre: $\text{Result}_{31} = \dots = \text{Result}_2 = \text{Result}_1 = 0$

- Inoltre, vogliamo che

- se $a < b$ allora $\text{Result}_0 = 1$
- se $a \geq b$ allora $\text{Result}_0 = 0$

Eseguiamo la sottrazione $a - b$ in complemento a 2 e chiamiamo Set il bit più significativo (bit 31) della differenza ($\text{Set} = \text{Sum}_{31}$ viene dato in output da ALU31)


- Se $a < b$ allora $a - b < 0$, quindi Set sarà 1
- Se $a \geq b$ allora $a - b \geq 0$, quindi Set sarà 0

Quindi basta porre $\text{Result}_0 = \text{Set}$



Il confronto: $a < b$?

 
- Definiamo un nuovo ingresso **Less** a 1 bit per ogni ALU



Supportare slt

- L'output **Set** di ALU31 viene ridiretto sull'input **Less** di ALU0
- Gli input **Less** delle varie ALU (eccetto la prima) sono posti a 0
- **Binvert** e **CarryIn** sono posti a 1 per sottrarre (nelle istruzioni **sub** e **slt**)
- **Operation** è posta a 11 per far passare in output l'ultimo bit in ingresso al multiplexer 4:1

Binvert	Carryin	Operation	Istruzione
0	0	00	and
0	0	01	or
0	0	10	sum
1	1	10	sub
1	1	11	slt

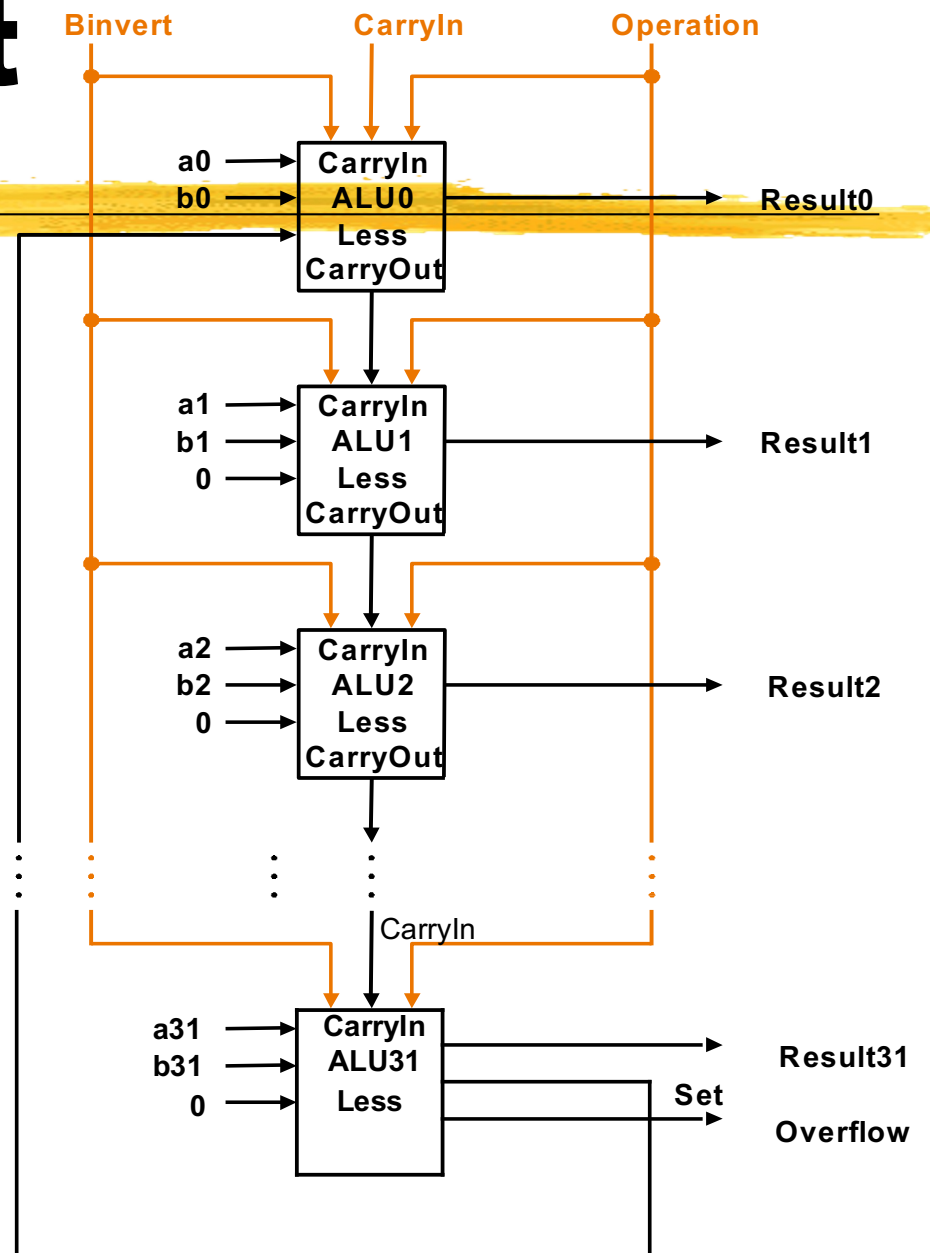

Sono sempre uguali: possono essere unificati in un unico segnale di controllo



Test per l'uguaglianza


- Il modo più facile per supportare il **test di uguaglianza** ($a = b?$) è testare se $a - b = 0$
- Quindi:
 - Sottrarre b da a
 - Testare se il risultato è 0
- Per testare se il risultato (Result) è 0, generiamo un nuovo output per l'ALU: il bit **Zero**
 - **Zero** = 1 se Result = 0
 - **Zero** = 0 altrimenti
 - Nota che: **Zero** = $\text{Result}_{31} + \text{Result}_{30} + \dots + \text{Result}_1 + \text{Result}_0$

OR



ALU quasi finale

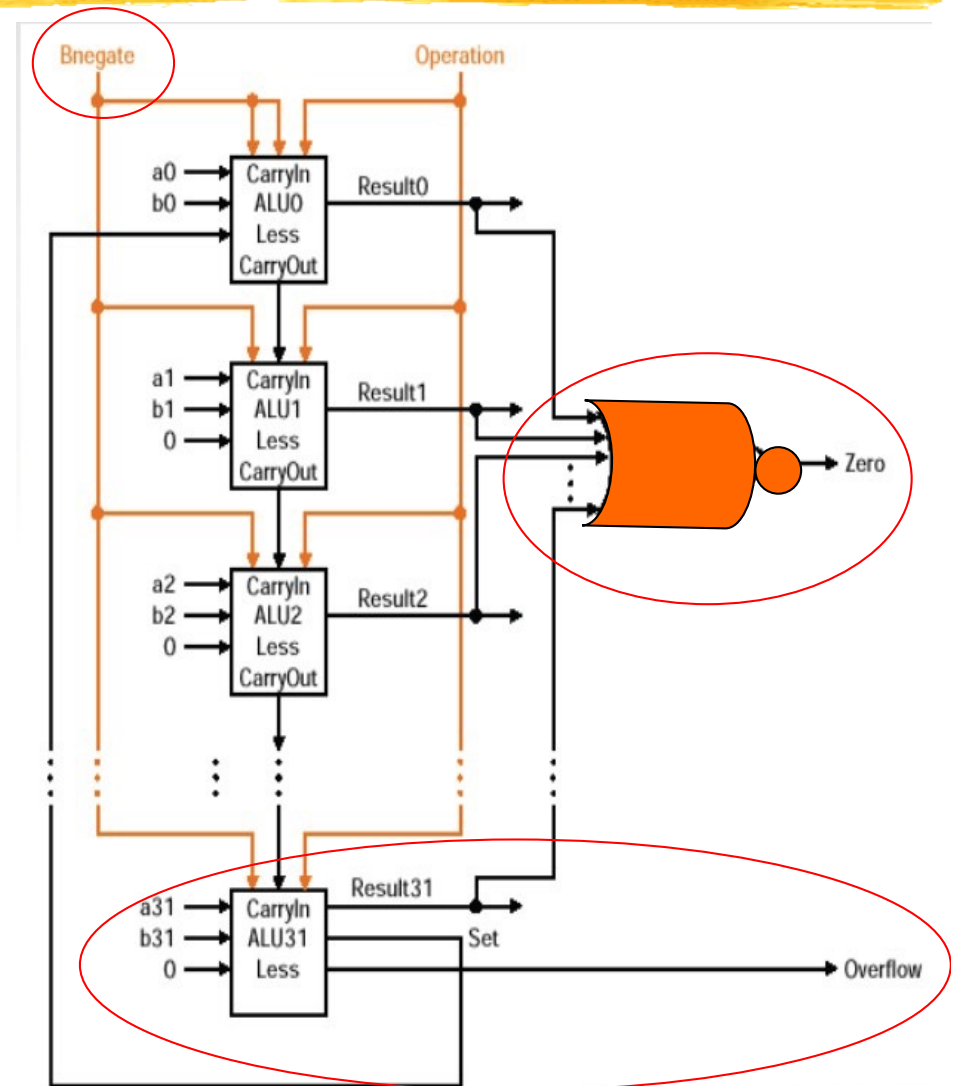- L'aggiunta dell'output **Zero** (generato da una porta NOR) consente di supportare le istruzioni **beq** e **bne**
 - Zero=1 se e solo se a=b
- Dato che Binvert e CarryIn sono sempre uguali possono essere unificati in un unico segnale di controllo: **Bnegate**
- All'ALU31 è stato aggiunto anche l'output **Overflow** (1 bit)




Supportare NOR


- E' necessario prevedere un insieme **funzionalmente completo** di operatori logici
 - Per poter realizzare qualsiasi funzione booleana
 - La modifica di minore impatto al progetto dell'ALU consiste nell'introdurre la funzione **NOR(a,b)** attraverso la legge di De Morgan:
$$\text{NOR}(a,b) = \text{NOT}(\text{OR}(a,b)) = \text{AND}(\text{NOT}(a), \text{NOT}(b))$$
 - Modifica necessaria:
 - Dobbiamo invertire anche a
- Analogamente, possiamo realizzare anche NAND




Supportare NOR

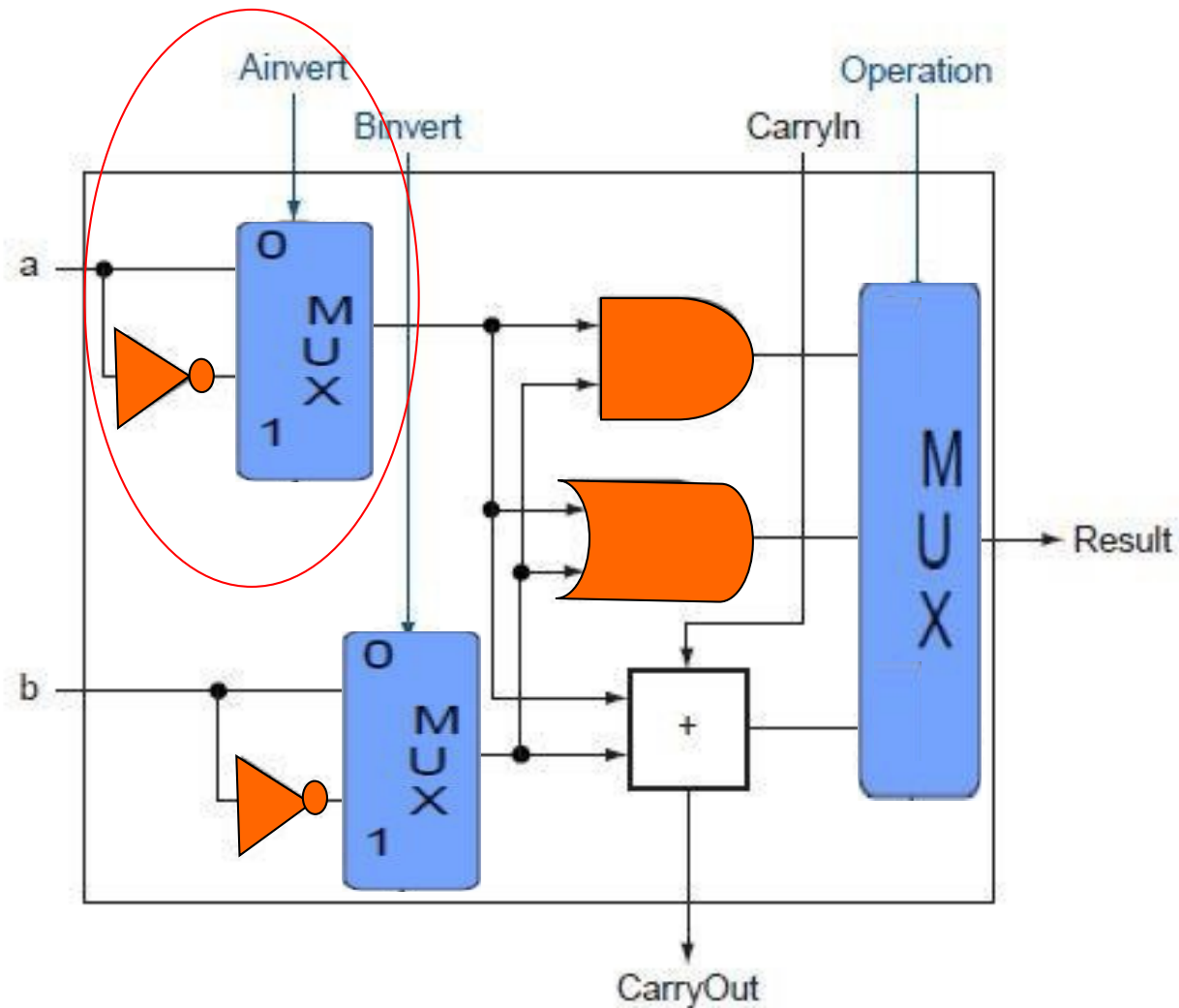

ALU finale

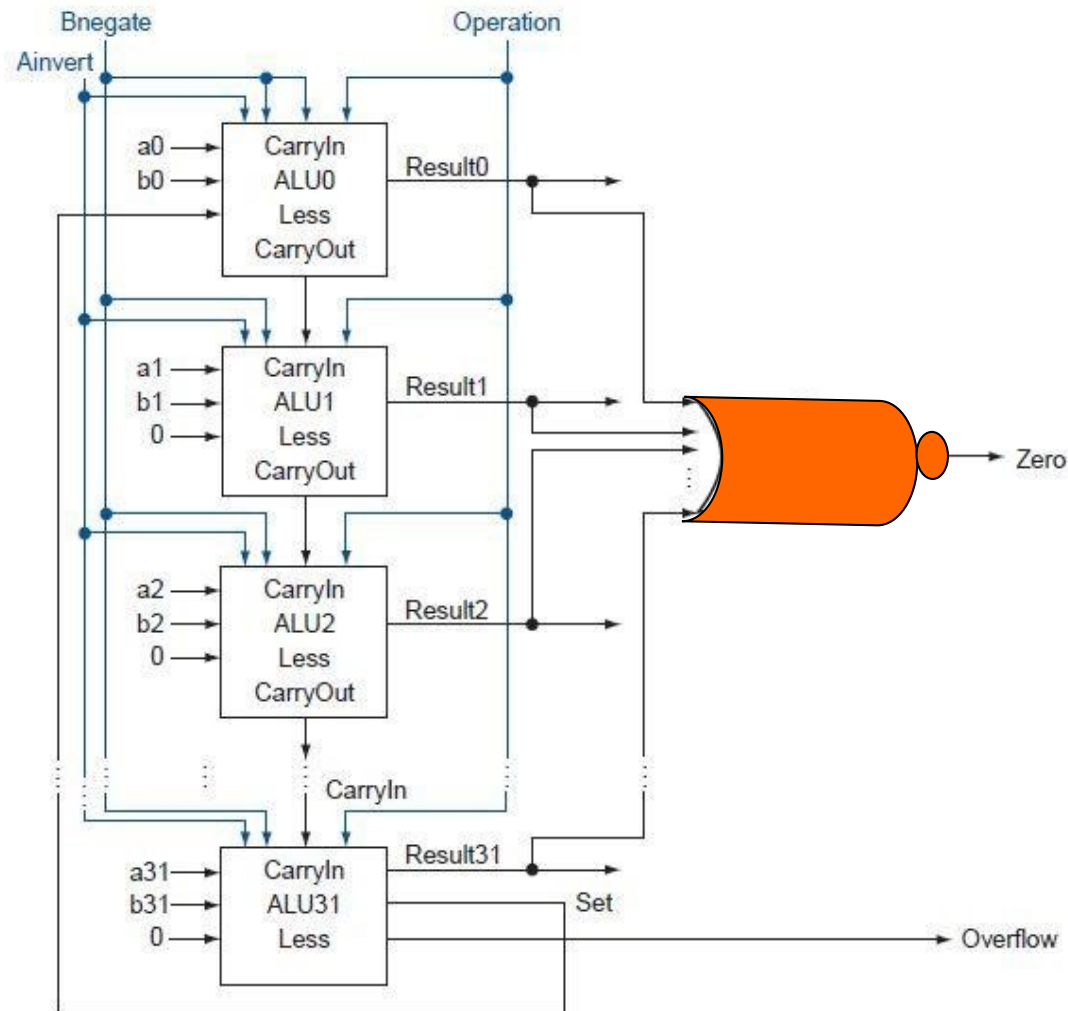

Simbolo per ALU nella CPU

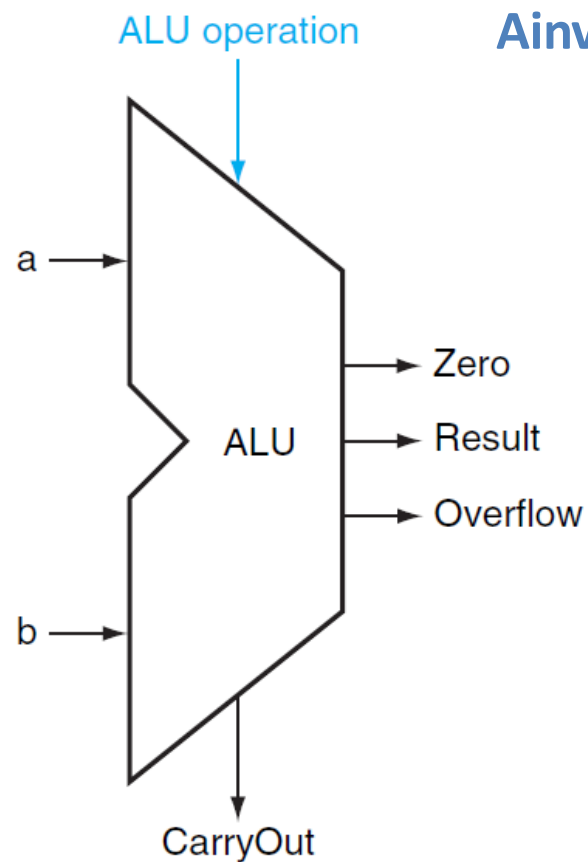

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR



Riepilogo e riferimenti

- Abbiamo costruito la componente che nella CPU si occuperà di: **AND, OR, NOR, somma, sottrazione, confronto e test per l'uguaglianza**
- [PH] Appendice B.5

