

Architettura degli Elaboratori

Il Processore:
l'Unità di Elaborazione (Datapath)



Barbara Masucci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Punto della situazione

➤ Abbiamo studiato

- I circuiti combinatori e visto come funziona l'ALU
- Un sottoinsieme dell'IS del MIPS
- Gli elementi di base dei circuiti sequenziali e il loro utilizzo per la costruzione dei registri

➤ Obiettivo di oggi e delle prossime lezioni

- Studio del funzionamento del **processore MIPS**
 - Unità di Elaborazione Dati (**Datapath**)
 - Unità di Controllo (**Control Unit**)
- Considereremo **due diverse implementazioni hardware** dell'IS del MIPS
 - Una implementazione di base (**a ciclo singolo**)
 - Una implementazione più realistica, basata su **pipeline**




Implementazione a Ciclo Singolo

- In questa implementazione, ciascuna istruzione impiega un **ciclo singolo di clock**
 - Il **clock** è il **segnale di temporizzazione** usato per sincronizzare il funzionamento dei diversi dispositivi presenti nel processore
 - Il **ciclo di clock** è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di due colpi di clock successivi
 - Il **periodo di clock** è il tempo necessario per completare un ciclo di clock e si misura in **secondi (s)**
 - **pico**secondi: $1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ s}$
 - **nano**secondi: $1 \text{ ns} = 10^{-9}$
 - La **frequenza di clock** è l'inverso del periodo di clock e si misura in **Hertz** (cicli al secondo)
 - **Mega Hertz**: $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz} = 10^6 \text{ cicli/s}$
 - **Giga Hertz**: $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz} = 10^9 \text{ cicli/s}$



Implementazione a Ciclo Singolo

 - In questa implementazione, ciascuna istruzione impiega un **ciclo singolo di clock**
 - Ogni istruzione inizia sul **fronte di salita del segnale di clock**
 - **L'esecuzione di tutte le istruzioni ha la stessa durata** (pari alla lunghezza del ciclo di clock)
 - Di conseguenza, il ciclo di clock deve essere tanto lungo da consentire **l'esecuzione dell'istruzione piu' lenta**



Implementazione a Ciclo Singolo

- Esamineremo una **implementazione** che comprende un insieme di istruzioni ridotto
 - Istruzioni di accesso alla memoria (**lw, sw**)
 - Istruzioni aritmetico-logiche (**add, sub, and, or, slt**)
 - Istruzioni di salto condizionato (**beq**)
- Le altre istruzioni si implementano con tecniche simili
- I concetti descritti per l'implementazione di questo set di istruzioni sono universali
 - Su di essi si basa la maggior parte dei calcolatori



Implementazione a Ciclo Singolo

- Per realizzare ciascuna istruzione dell'IS del MIPS vengono eseguite diverse fasi
- Le prime due fasi, **comuni a ciascuna istruzione**, sono:
 - **Prelievo** dell'istruzione dalla memoria che contiene il programma (fase di fetch)
 - **Lettura** del valore di uno o più registri operandi (estratti dai campi dell'istruzione)
- I passi successivi **dipendono dalla specifica istruzione**, ma sono molto simili per ciascuna delle tre classi considerate
 - Istruzioni di accesso alla memoria
 - Istruzioni aritmetico-logiche
 - Istruzioni di salto condizionato



Implementazione a Ciclo Singolo

- Tutti i tipi di istruzioni, eccetto i salti incondizionati, **utilizzano l'ALU** dopo aver letto i registri operandi
 - Le istruzioni di accesso alla memoria, per calcolare l'indirizzo della locazione da cui caricare o dove salvare i dati
 - `lw $t0, 4($s3)`
 - `sw $t0, 32($s3)`
 - Le istruzioni aritmetico/logiche per eseguire l'operazione corrispondente
 - `add $t0, $s1, $s2`
 - `sub $t1, $s1, $s2`
 - `and $t2, $s1, $s2`



Implementazione a Ciclo Singolo

- Dopo l'uso della ALU, **il comportamento differisce** per le tre classi
 - Le istruzioni di accesso alla memoria **prelevano o salvano** il dato in memoria
 - Le istruzioni aritmetico-logiche **memorizzano** il risultato nel registro destinazione
 - Le istruzioni di salto condizionato **cambiano l'indirizzo dell'istruzione successiva** a seconda dell'esito del confronto oggetto della condizione



Implementazione a Ciclo Singolo

➤ Vediamo uno **schema astratto** dell'implementazione di un sottoinsieme delle istruzioni MIPS, comprendente diverse **unità funzionali**:



- Program Counter (PC)
- Memoria Istruzioni
- Banco dei Registri
- ALU
- Memoria Dati



Unità funzionali: Program Counter

Il Program Counter (PC)

- E' un registro a 32 bit contenente l'indirizzo dell'**istruzione corrente**
- Dopo l'esecuzione dell'istruzione, deve essere aggiornato (al termine del ciclo di clock) in modo che punti alla **prossima istruzione** da eseguire
 - Ciò può essere fatto incrementando di 4 il suo contenuto mediante un opportuno **sommatore** (Add)
 - Il **sommatore** è un circuito combinatorio costruito a partire dalla ALU, impostando i suoi segnali di controllo in modo che esegua sempre una somma

  

Unità funzionali: Memoria Istruzioni

La Memoria Istruzioni


- Fornisce solo un **accesso in lettura** perché non viene scritta dall'Unità di Elaborazione Dati
 - In realtà viene scritta solo in fase di caricamento del programma
- Dato in input l'indirizzo di lettura, fornisce il contenuto (istruzione a 32 bit) della locazione specificata





Unità funzionali: Banco dei Registri

Il Banco dei Registri

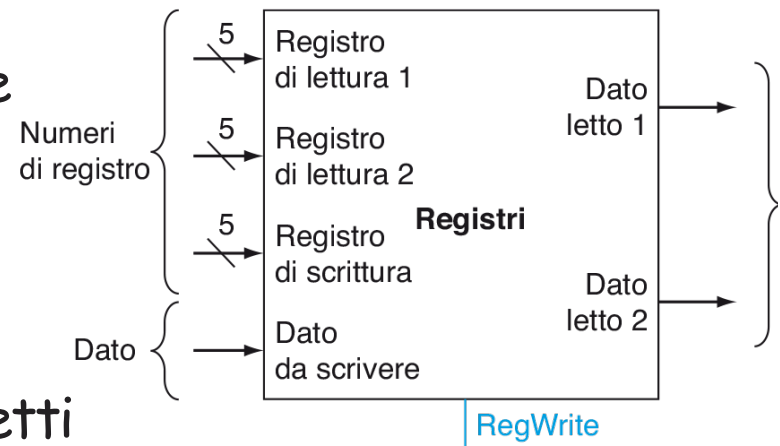- E' un insieme di registri che possono essere letti o scritti
- Input:
 - I numeri dei due registri da leggere
 - Il numero del registro da scrivere
 - Il dato da scrivere
- Output:
 - I contenuti (dati) dei due registri letti
- La scrittura di un dato in ingresso viene controllata dal segnale **RegWrite** che deve essere posto a 1 per poter scrivere nel registro



Unità funzionali: Banco dei Registri

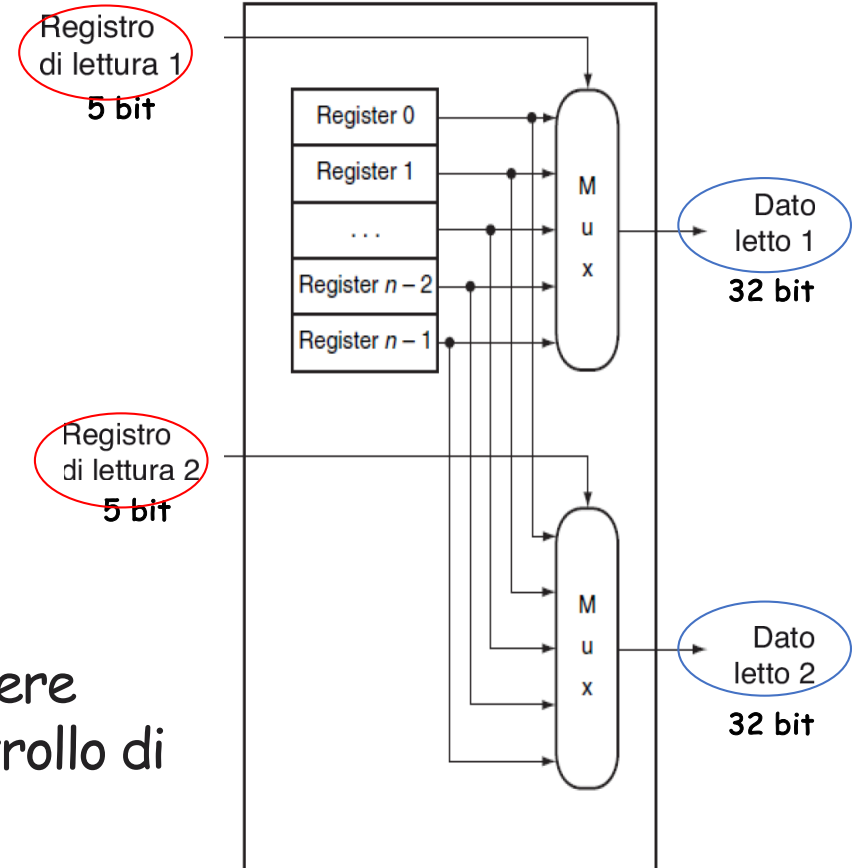
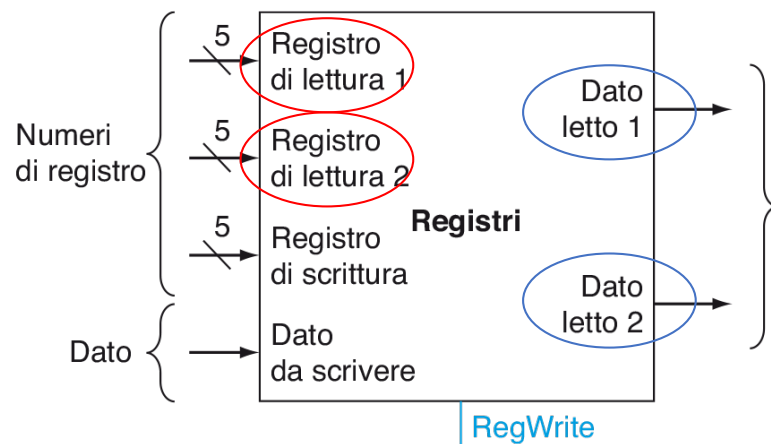


➤ Lettura

- I numeri dei due registri da leggere (5 bit) diventano i segnali di controllo di due MUX $2^5:1$
- Ciascun MUX fornisce in output il contenuto del registro corrispondente (32 bit)



Unità funzionali: Banco dei Registri

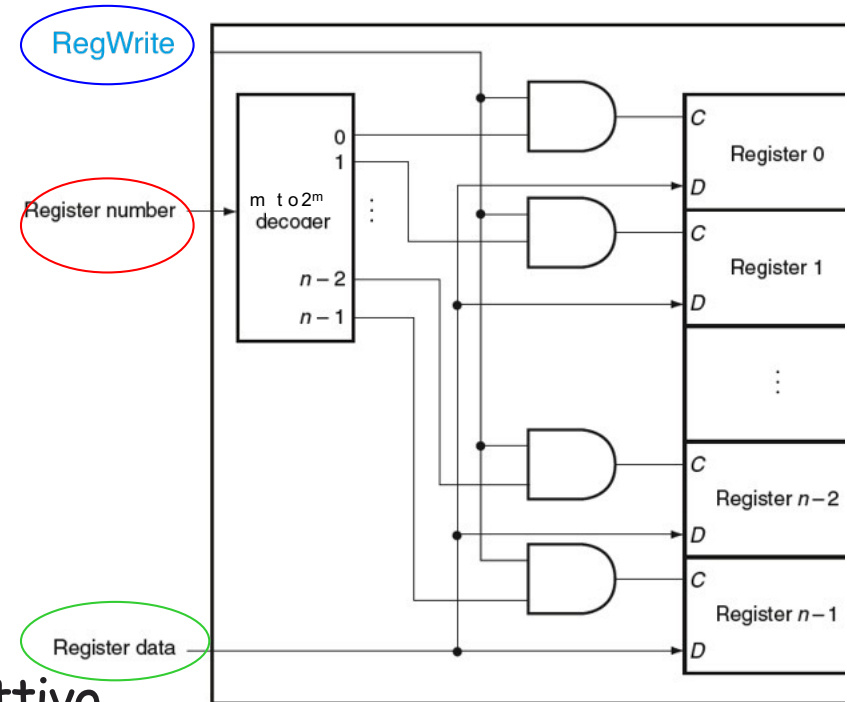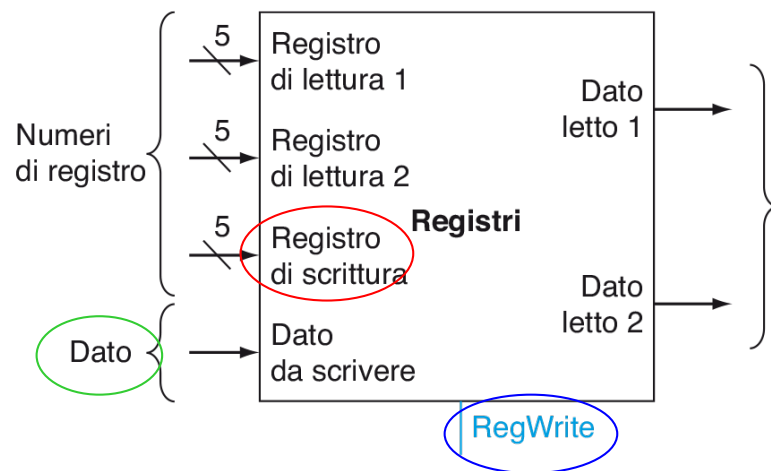

➤ Scrittura


- Il segnale **RegWrite** deve essere attivo
- Il **numero del registro da scrivere** (5 bit) va in input a un decoder 5-to-32 che seleziona il registro da scrivere
- Il **dato da scrivere** (32 bit) va in input ai 32 flip-flop D che costituiscono quel registro (il cui stato viene modificato)



Unità funzionali: Banco dei Registri

Nel Banco dei Registri

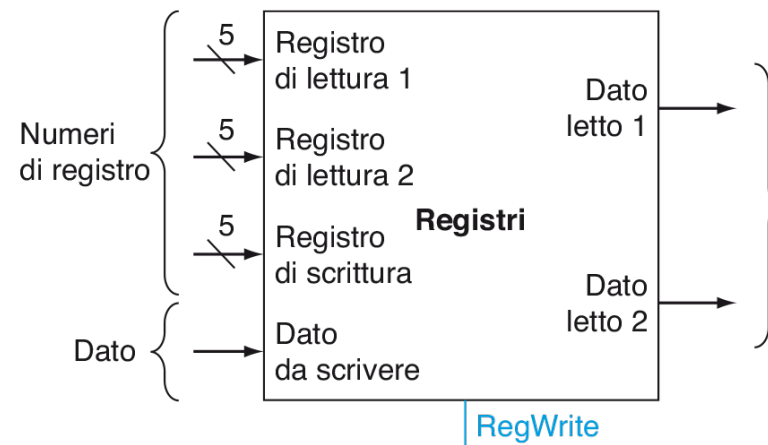
- Si può contemporaneamente **leggere e scrivere** in uno stesso registro nello stesso ciclo di clock
 - La lettura fornisce il dato scritto al ciclo di clock precedente
 - Il valore scritto potrà essere letto al ciclo di clock successivo



Unità funzionali: ALU

L' ALU

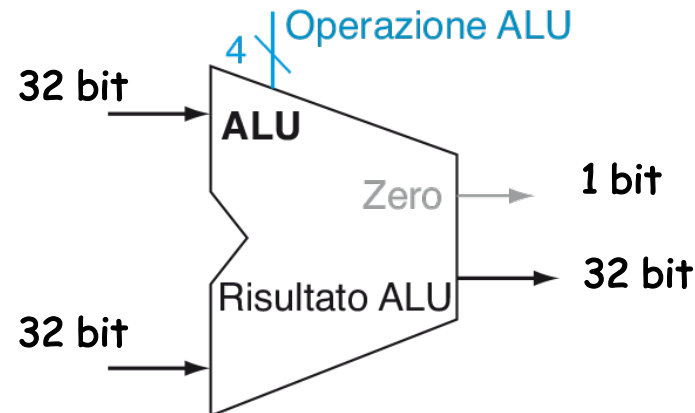
- Ha due input a 32 bit e fornisce un risultato a 32 bit
- Inoltre fornisce in output il bit Zero
 - Zero=1 se il risultato dell'operazione è 0
- Ha un **segnale di controllo** di 4 bit (**Operazione ALU**), per selezionare l'operazione da eseguire



Unità funzionali: Memoria Dati

La Memoria Dati

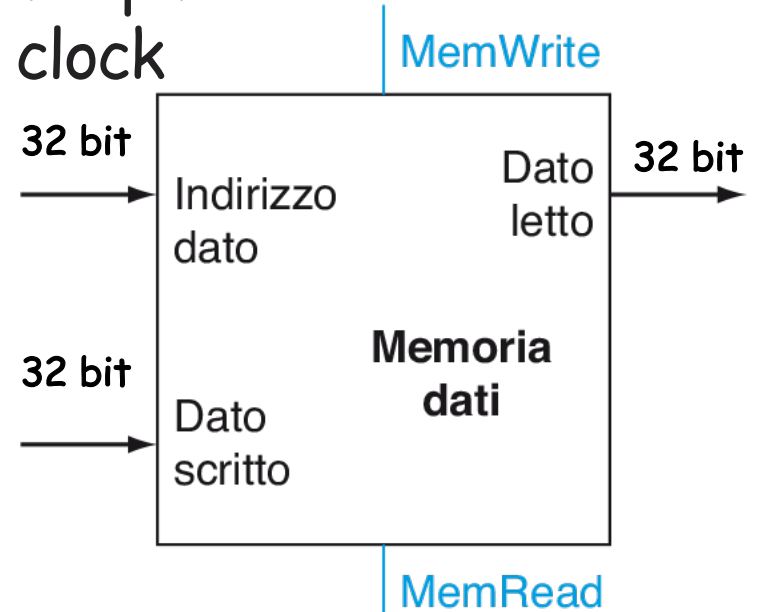- Ha come ingresso **l'indirizzo del dato** e il **dato da scrivere**
- Possiede una sola uscita per il **dato letto**
- E' gestita da due **segnali di controllo** separati per la lettura e la scrittura, di cui solo uno può essere posto a 1 all'interno di un ciclo di clock
 - **MemWrite**
 - **MemRead**




Implementazione a ciclo singolo: Prelievo istruzione

- Vediamo in dettaglio come avviene il prelievo **dell'istruzione** (fase di fetch)
 - Innanzitutto **viene letto il contenuto del registro PC**, e viene prelevata, in memoria istruzioni, l'istruzione da eseguire
 - Poi, **viene aggiornato il contenuto del registro PC**, in modo che punti alla prossima istruzione da eseguire




Implementazione a ciclo singolo: Prelievo istruzione

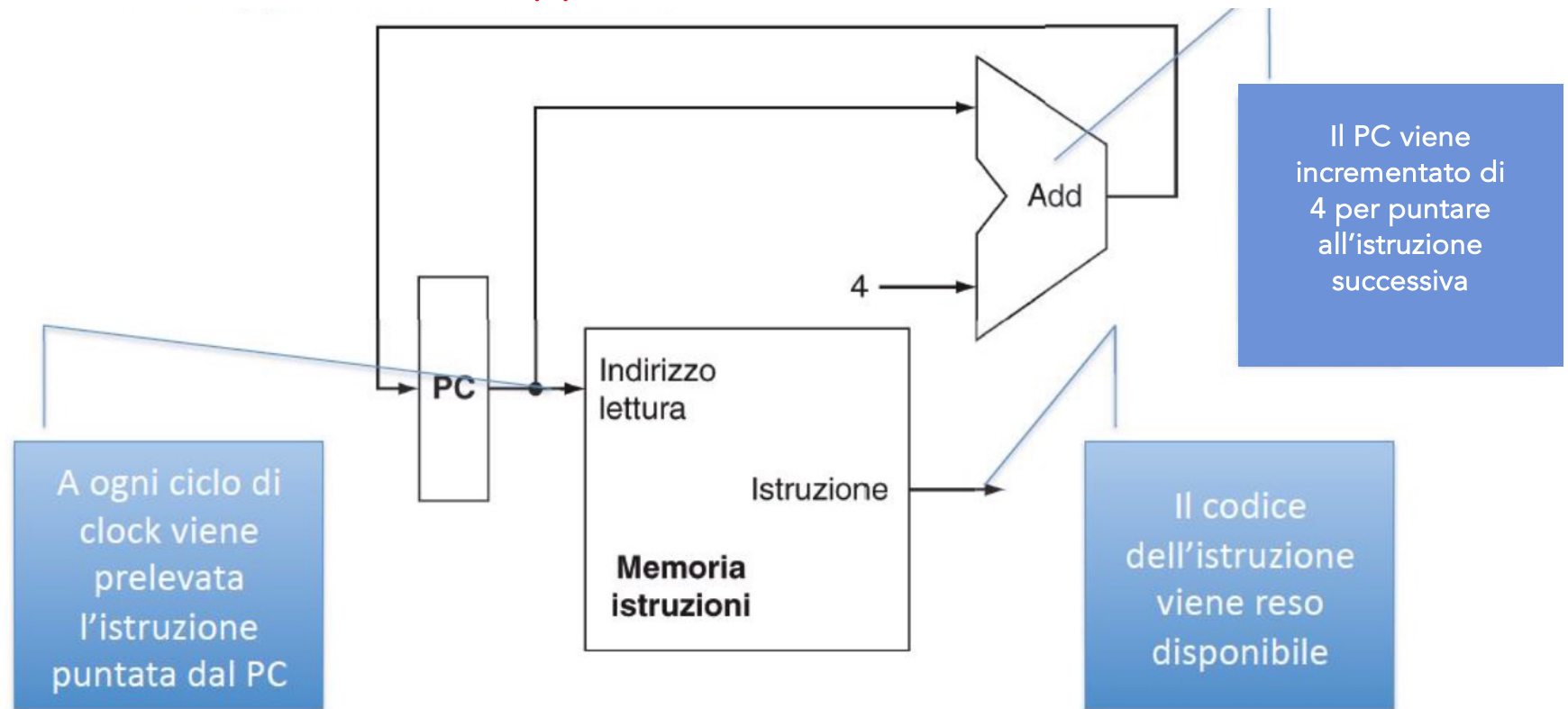Il prelievo dell'istruzione viene effettuato con un'apposita circuiteria



Implementazione a ciclo singolo: Prelievo istruzione

Datapath nella fase di fetch

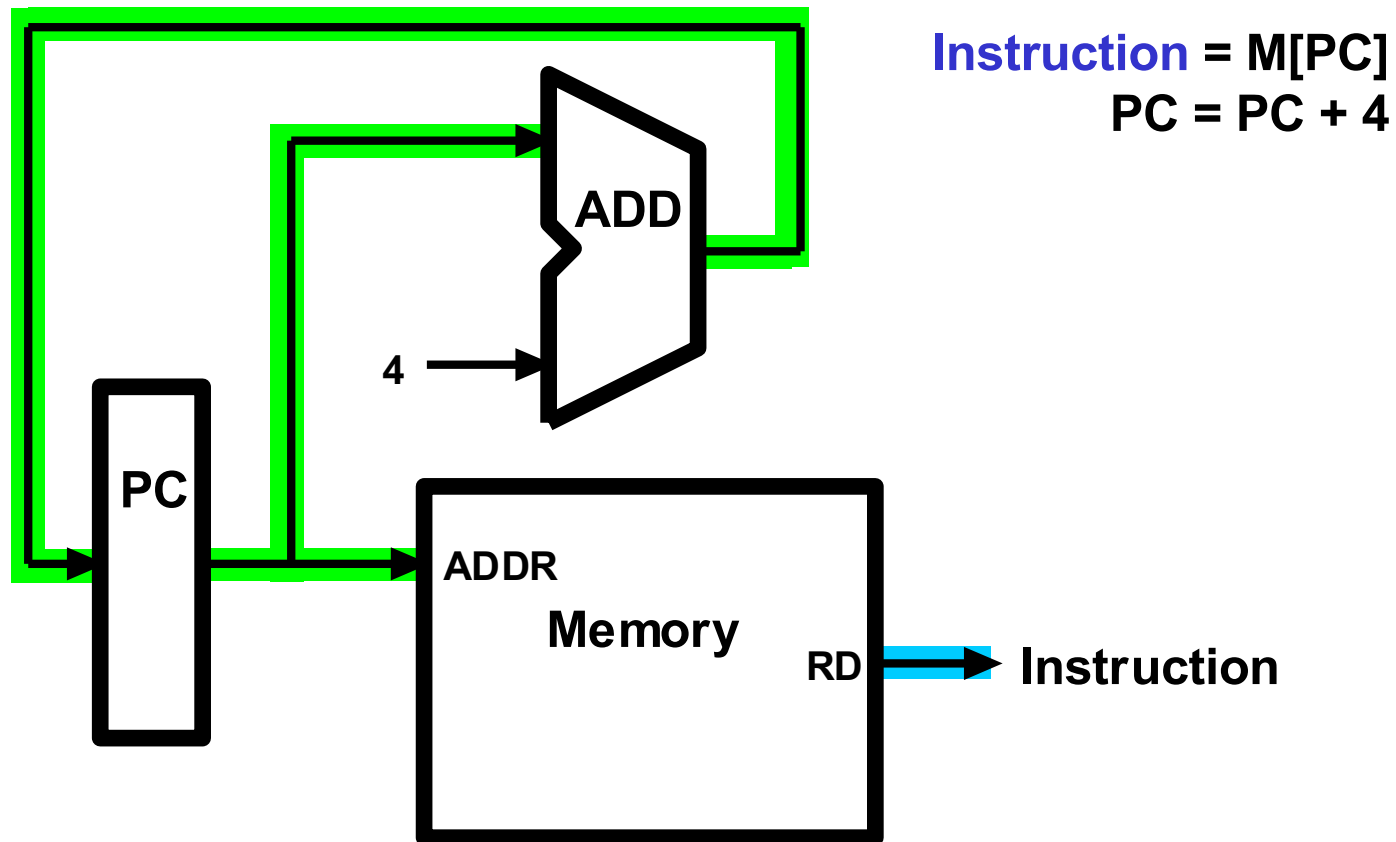

Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato R

- Adesso vediamo come vengono eseguite le **istruzioni in formato R**
- Si tratta di **istruzioni aritmetico/logiche** che operano tra registri e producono un risultato che viene memorizzato in un registro
- Ad esempio, **add \$t0, \$s1, \$s2** che in formato R è




Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato R

Datapath delle istruzioni in formato R

`add rd, rs, rt`

$R[rd] = R[rs] + R[rt];$

Instruction

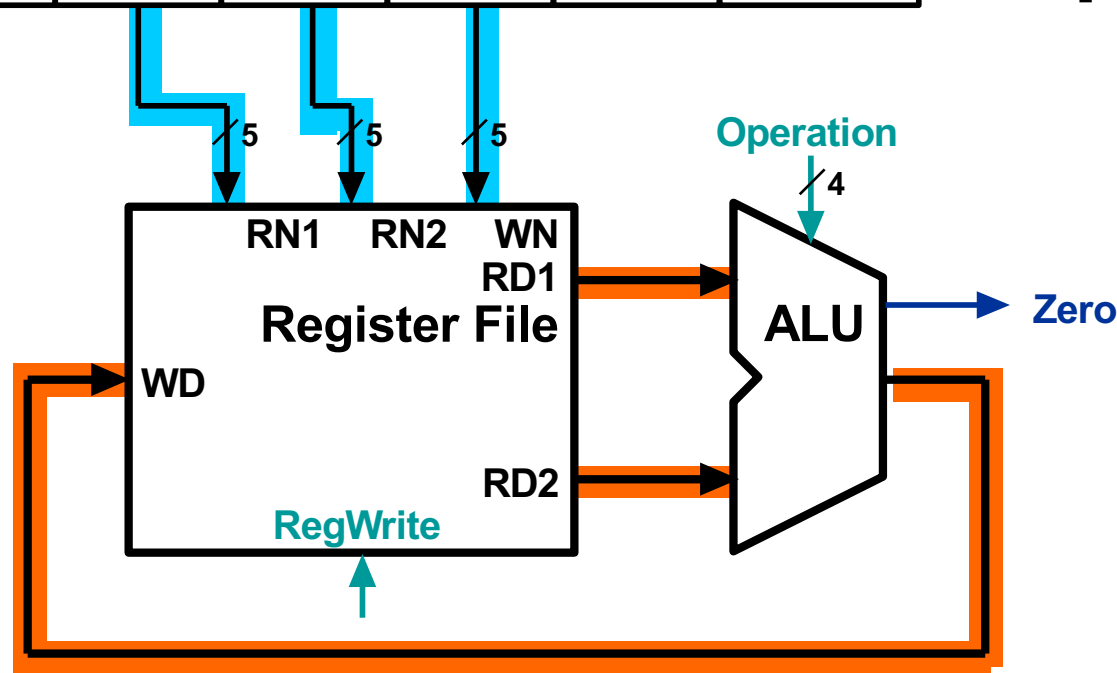

Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I

- Adesso vediamo come vengono eseguite le **istruzioni in formato I**
- Iniziamo considerando le istruzioni **load** e **store**
lw \$t0, offset(\$s3)
sw \$t0, offset(\$s3)

il cui formato I è




- Per entrambe si deve calcolare un indirizzo di memoria dato dalla **somma del contenuto del registro base con l'offset** (contenuto nel campo a 16 bit)
- Sono quindi richiesti i moduli funzionali ALU e banco dei registri



Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I

 
- Per effettuare la somma dell'indirizzo contenuto nel registro di base (32 bit) con l'offset (16 bit), viene utilizzata **una unità per l'estensione del segno**, in modo da avere un offset a 32 bit
 - Replica il bit più significativo per 16 volte



Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I

Datapath dell'istruzione lw

lw rt, offset(rs)

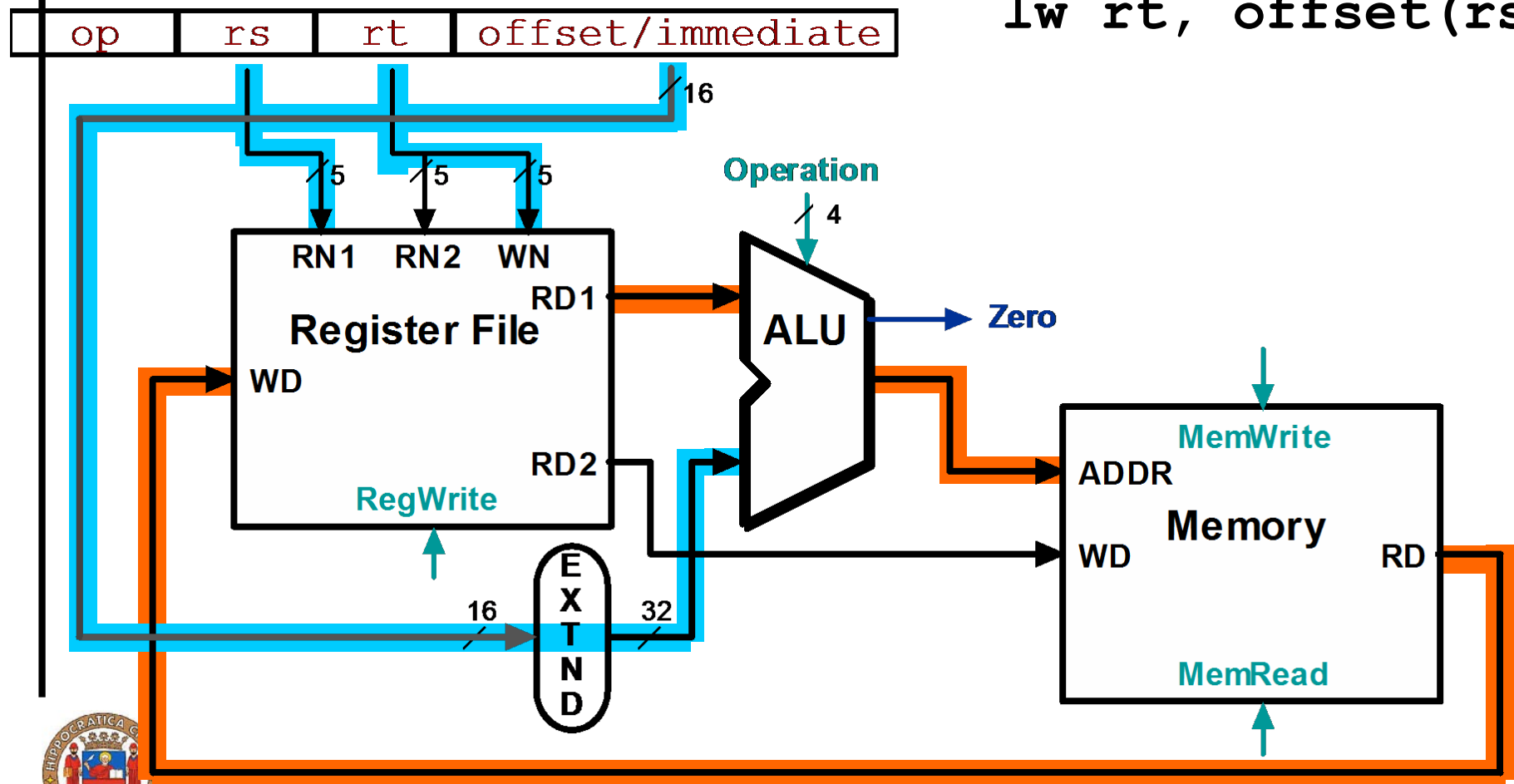


Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I

Datapath dell'istruzione sw

sw rt, offset(rs)

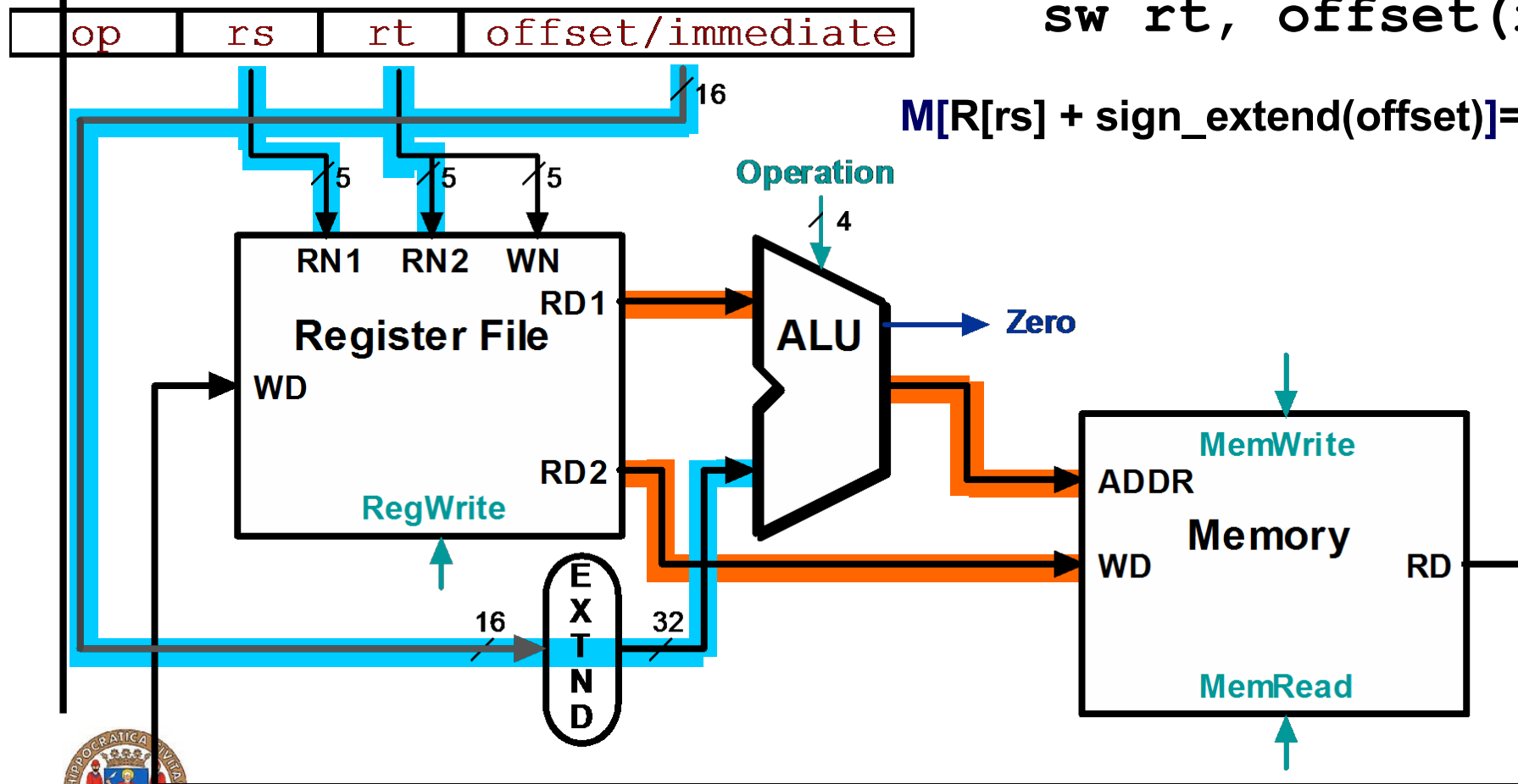$M[R[rs] + \text{sign_extend}(\text{offset})] = R[rt]$



Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I

➤ Adesso vediamo come viene eseguita l'**istruzione di salto condizionato**

beq \$t1, \$t2, offset

il cui formato I è




➤ Se i due operandi \$t1 e \$t2 sono uguali

➤ Viene calcolato **l'indirizzo di destinazione del salto**, sommando all'indirizzo della prossima istruzione (PC+4) il valore dell'offset, dopo averlo **esteso a 32 bit** e **shiftato a sx di 2 posti**



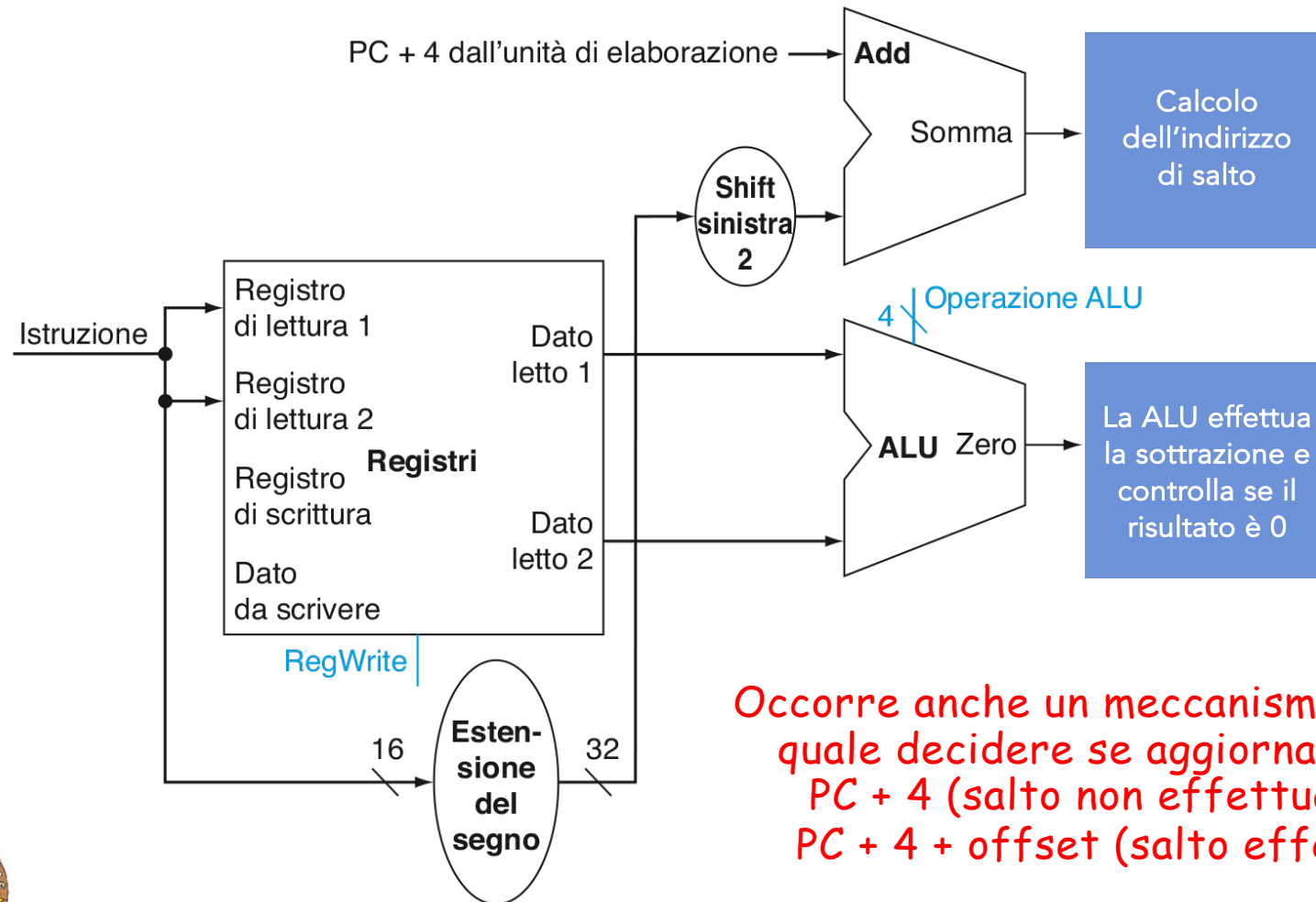Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I




Occorre anche un meccanismo in base al quale decidere se aggiornare il PC a $PC + 4$ (salto non effettuato) o a $PC + 4 + \text{offset}$ (salto effettuato)



Implementazione a ciclo singolo: Istruzioni in formato I

Datapath dell'istruzione beq

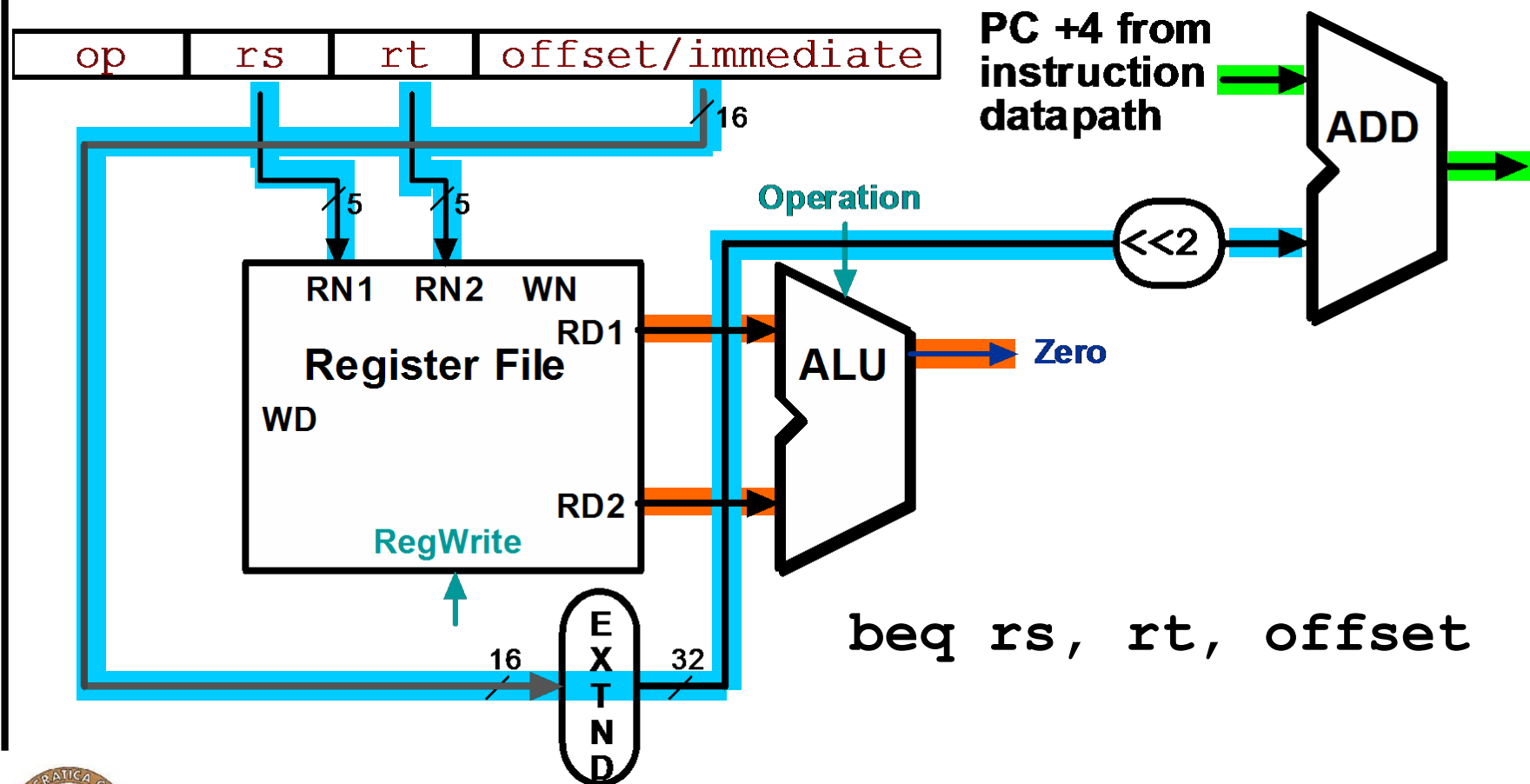


Implementazione a Ciclo Singolo

- Adesso combiniamo tra loro i vari blocchi e aggiungiamo i **segnali di controllo** opportuni
- Innanzitutto, notiamo che **ciascuna unità funzionale può ricevere dati da diverse sorgenti**:
 - Il secondo input della ALU può provenire da un registro (**tipo R**) o dal campo immediato di un'istruzione, esteso a 32 bit (**tipo I**)
 - Il dato scritto nel banco dei registri può provenire dalla ALU o dalla memoria
- E' necessario utilizzare dei **multiplexer** per selezionare da quale, tra le differenti sorgenti collegate, debba essere preso il dato



Implementazione a Ciclo Singolo

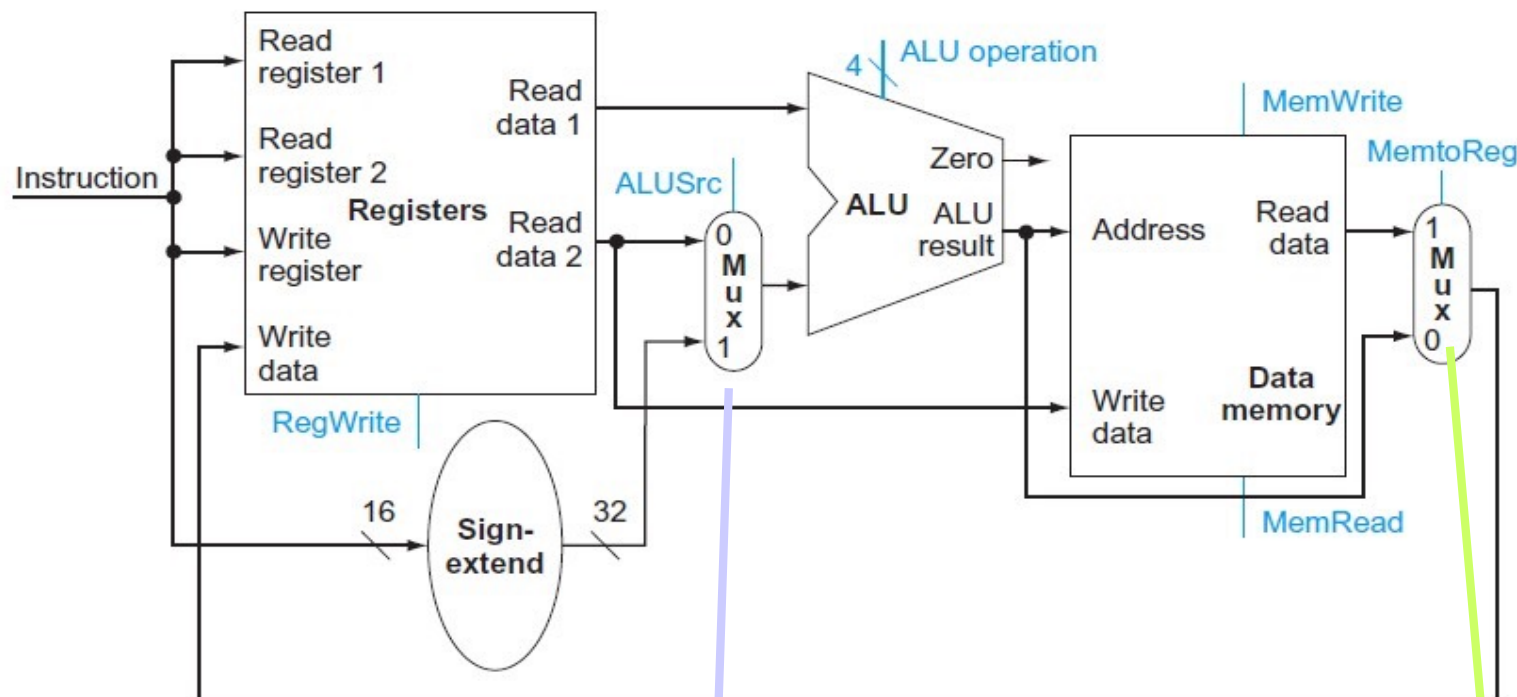Uniamo il blocco relativo alle istruzioni di **accesso alla memoria** con quello per le istruzioni di **tipo R**, introducendo due multiplexer



Multiplexer per scegliere se il secondo operando della ALU è il dato in un registro (tipo R) oppure un indirizzo (tipo I)

Multiplexer per scegliere se il dato da memorizzare nel banco dei registri è il dato prelevato in memoria (tipo I) oppure il risultato dell'operazione effettuata dall'ALU (tipo R)


Implementazione a Ciclo Singolo

- Vediamo il datapath all'interno del circuito così ottenuto, per ciascuna delle operazioni
 - add
 - lw
 - sw



Implementazione a Ciclo Singolo

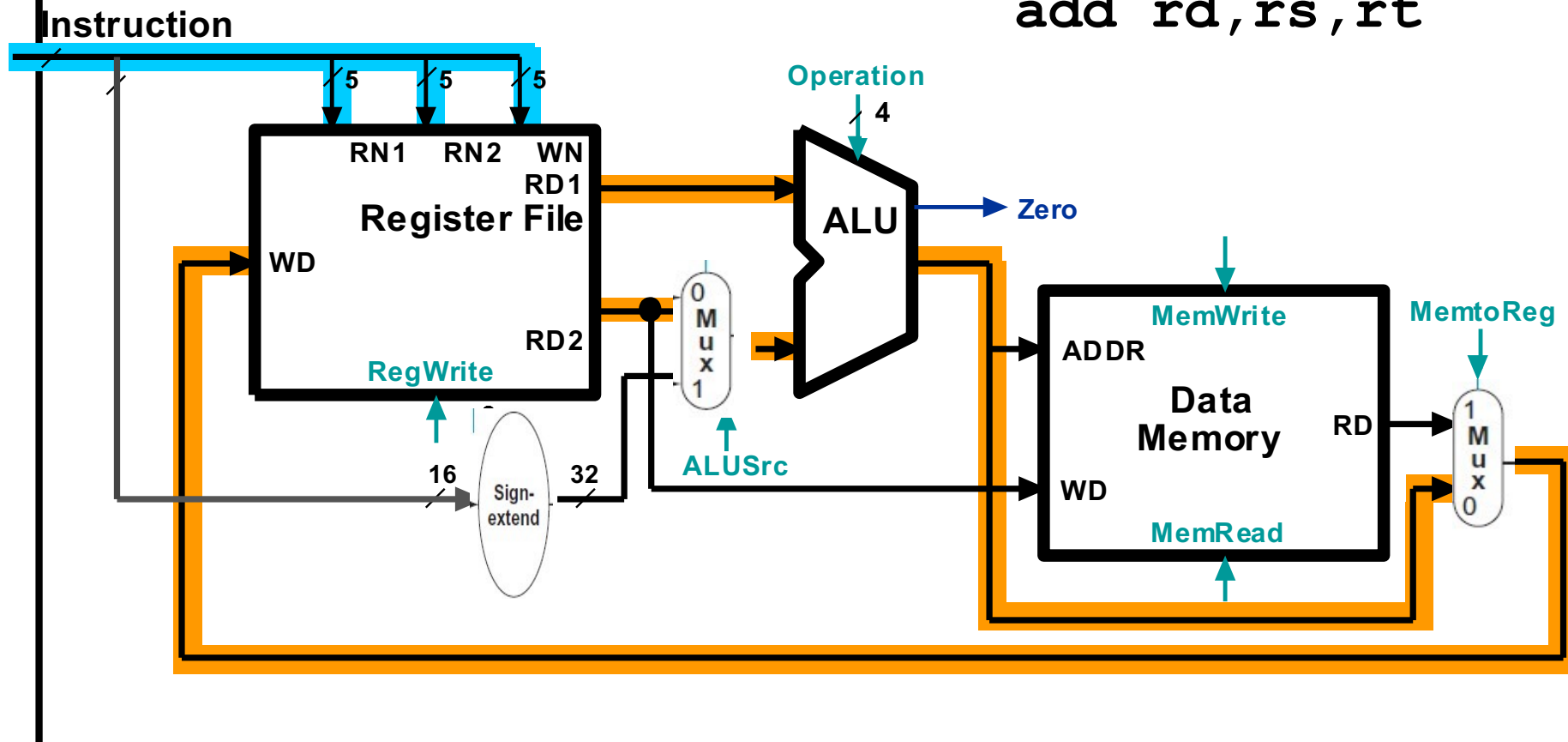
Datapath delle istruzioni in formato R
`add rd,rs,rt`



Implementazione a Ciclo Singolo


Datapath dell'istruzione lw

lw rt, offset(rs)

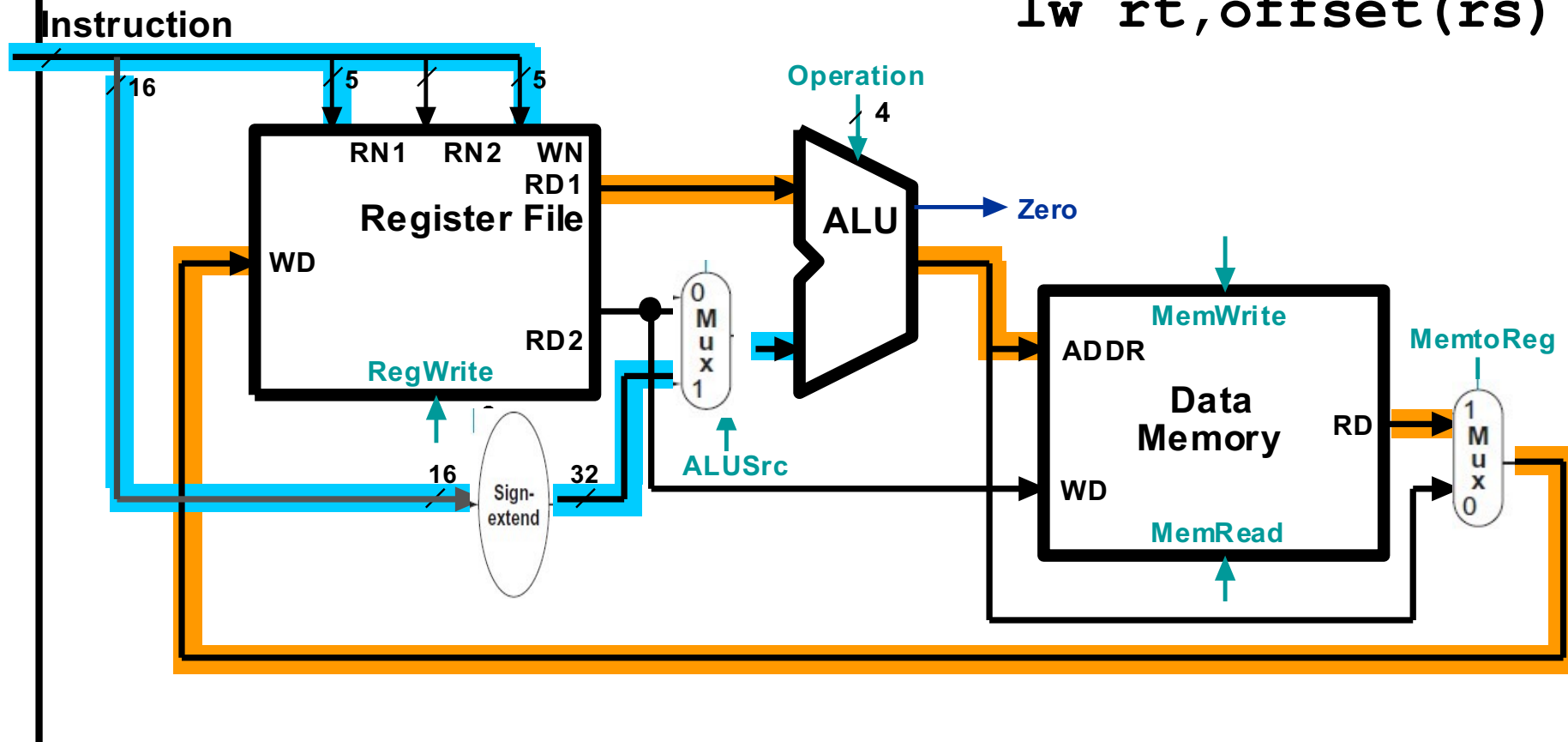


Implementazione a Ciclo Singolo

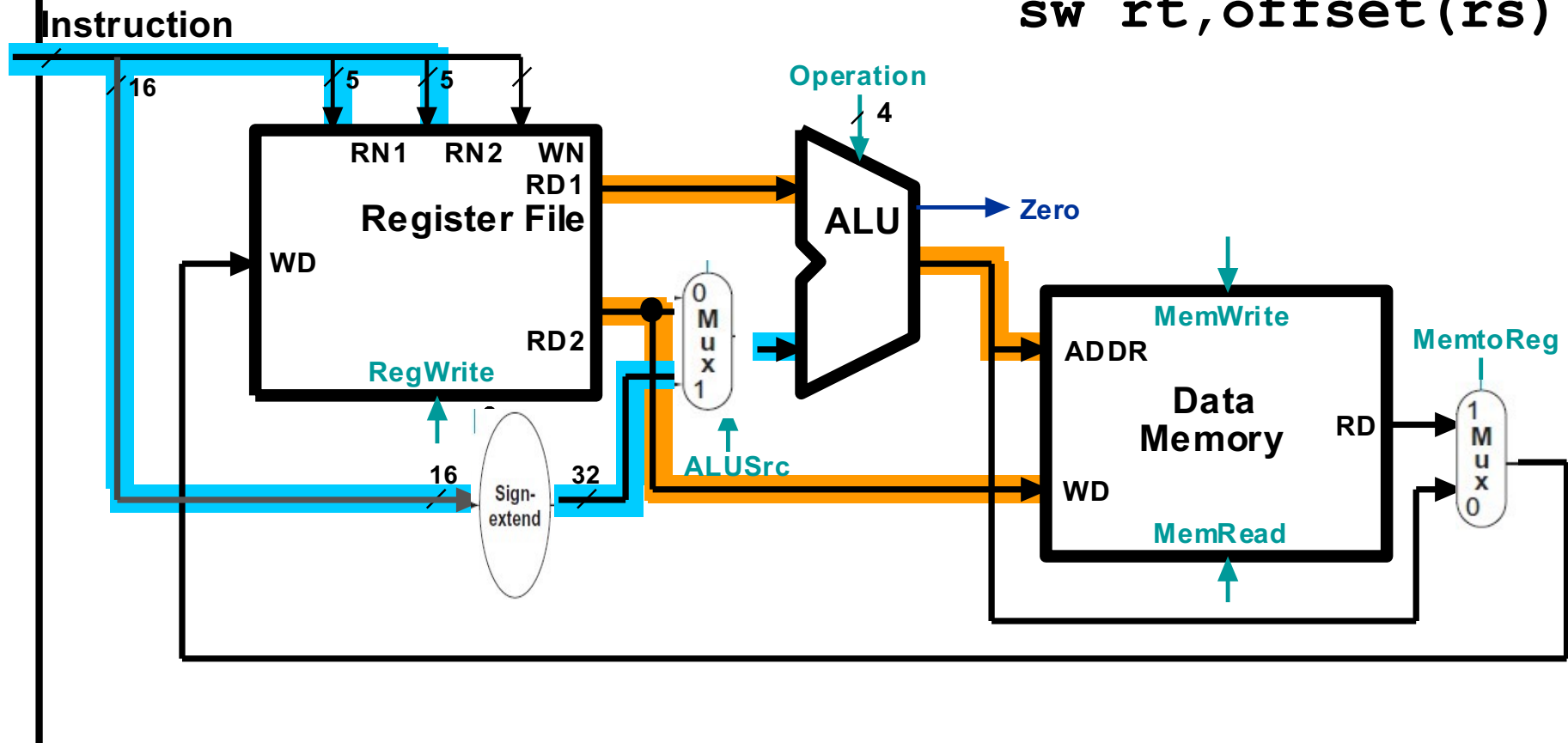Datapath dell'istruzione `sw rt, offset(rs)`




Implementazione a Ciclo Singolo

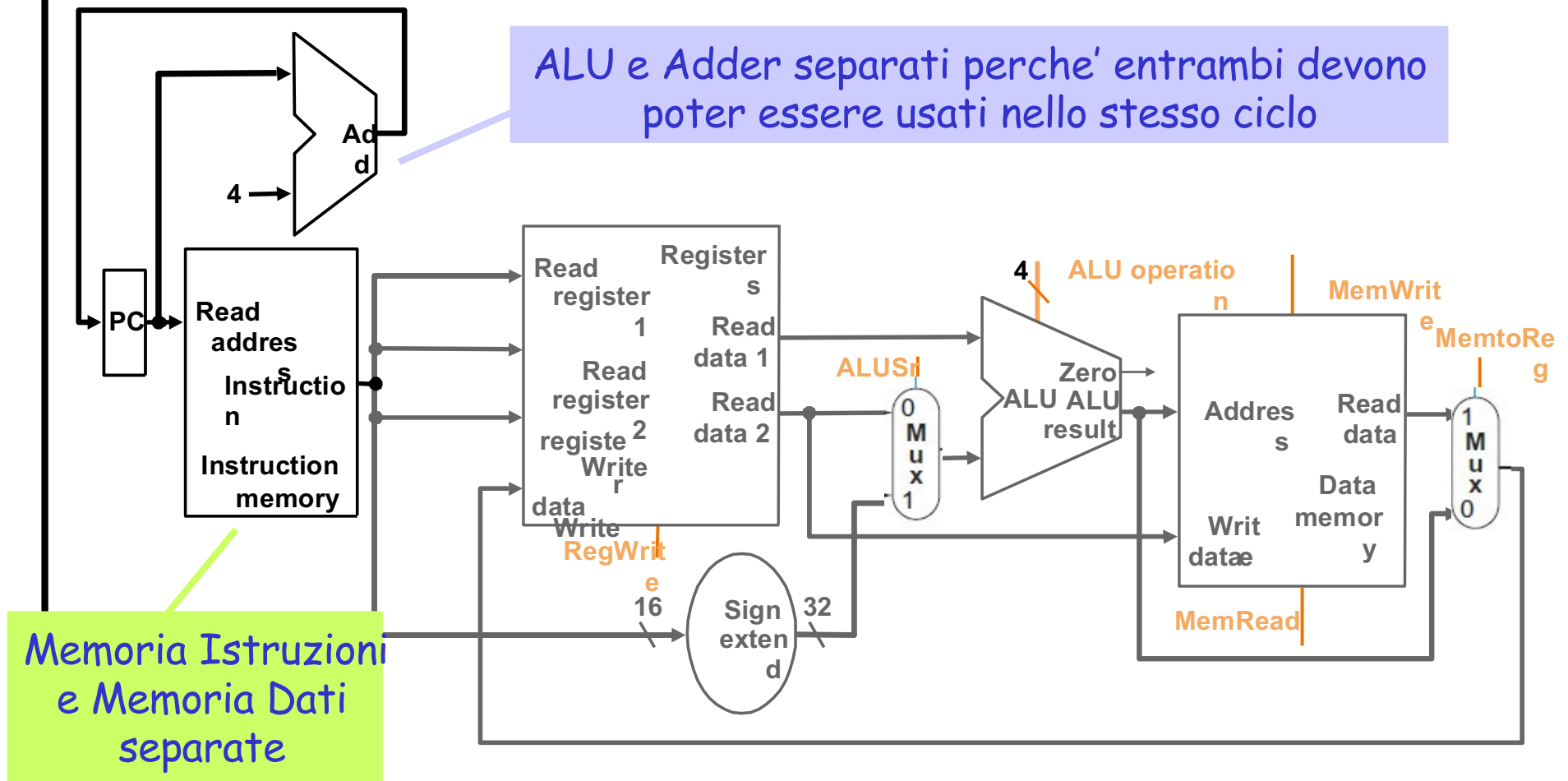Aggiungiamo il blocco che esegue il **prelievo** dell'istruzione



Implementazione a Ciclo Singolo

Aggiungiamo il blocco per il **beq**

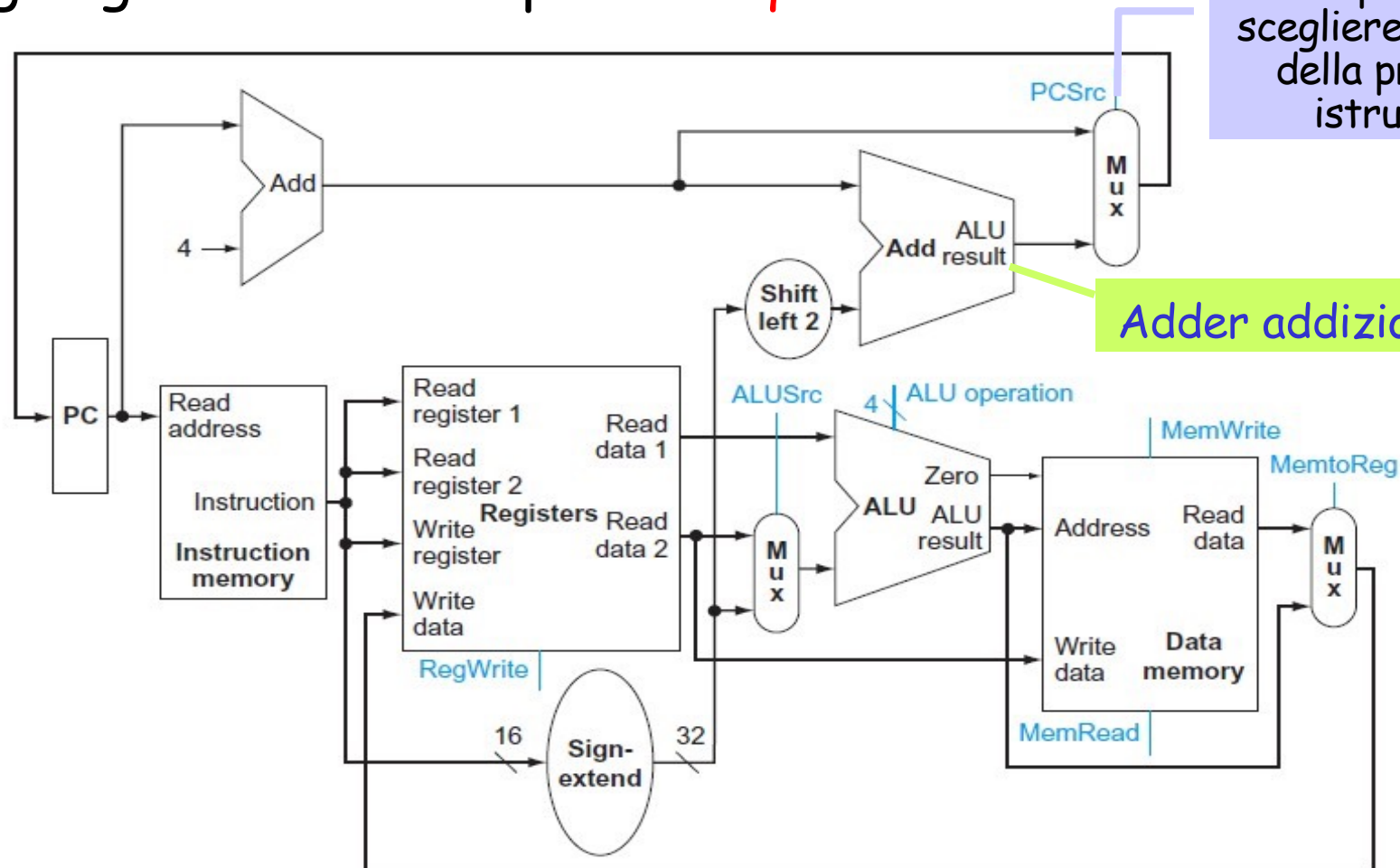

Multiplexer per scegliere indirizzo della prossima istruzione

Adder addizionale




Implementazione a Ciclo Singolo

- Vediamo il datapath all'interno del circuito così ottenuto, per ciascuna delle operazioni
 - add
 - lw
 - sw
 - beq




Implementazione a Ciclo Singolo

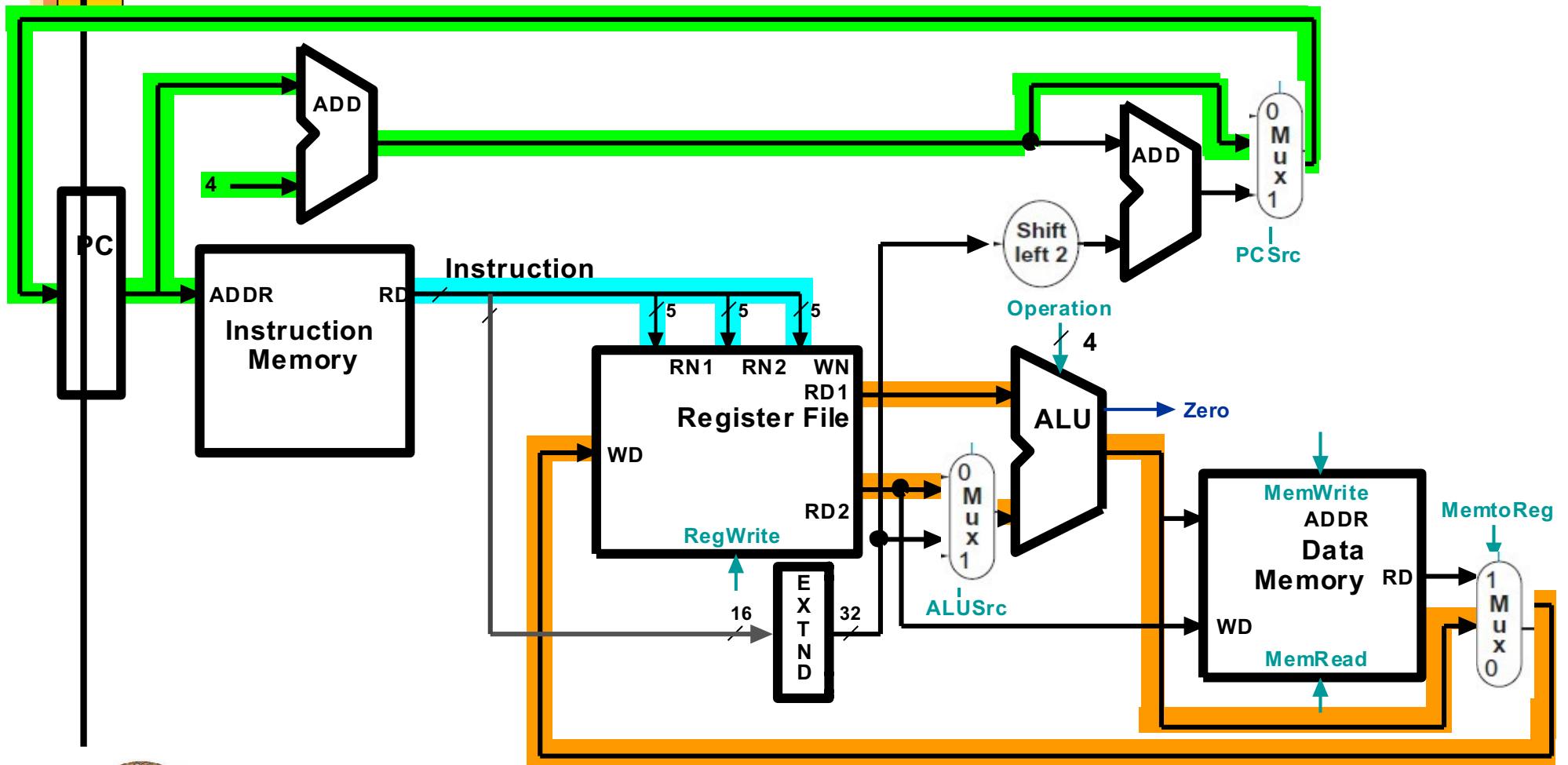

Datapath dell' istruzione `add`

`add rd, rs, rt`


Implementazione a Ciclo Singolo

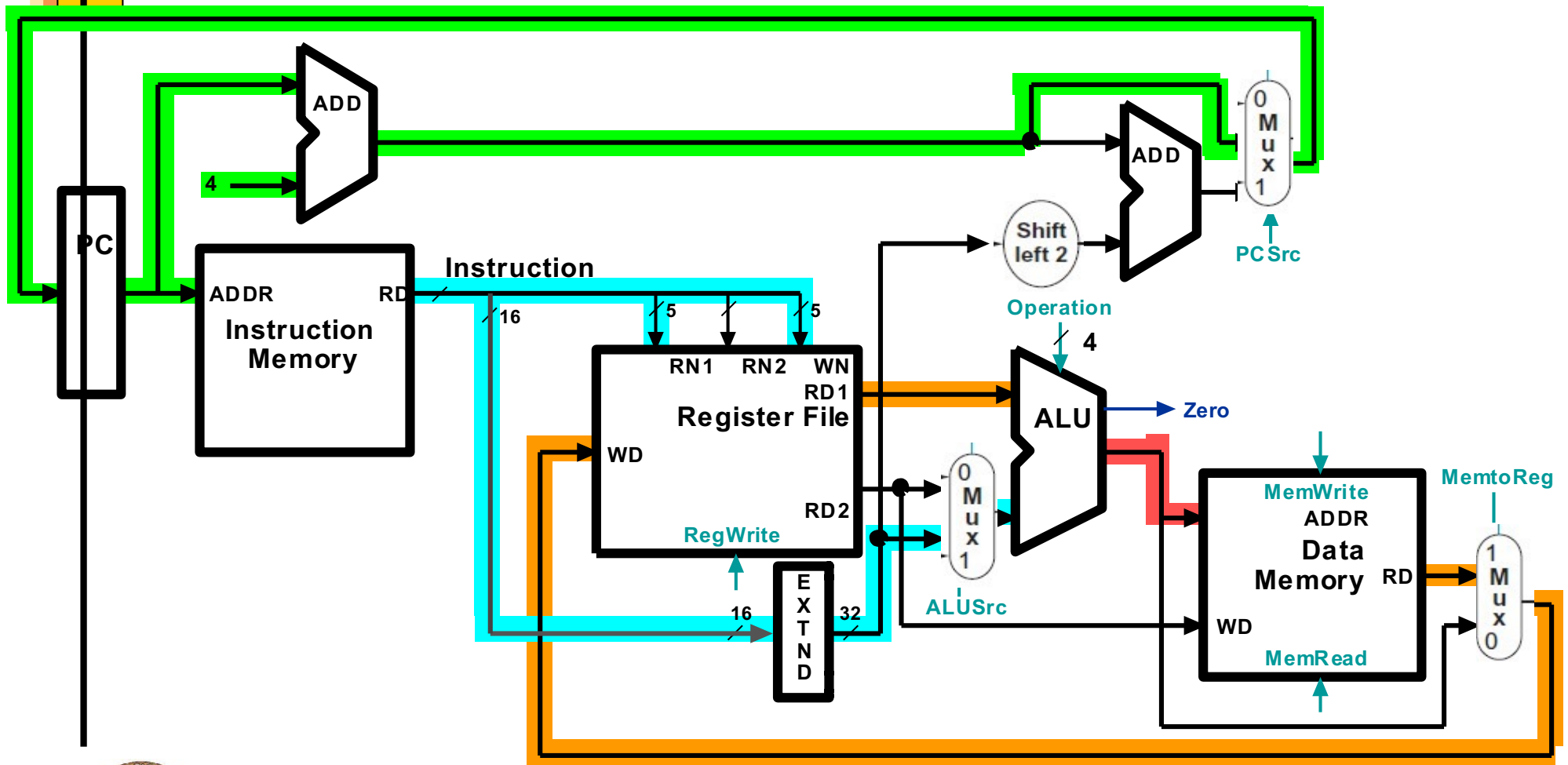

Datapath dell' istruzione lw

lw rt,offset(rs)


Implementazione a Ciclo Singolo

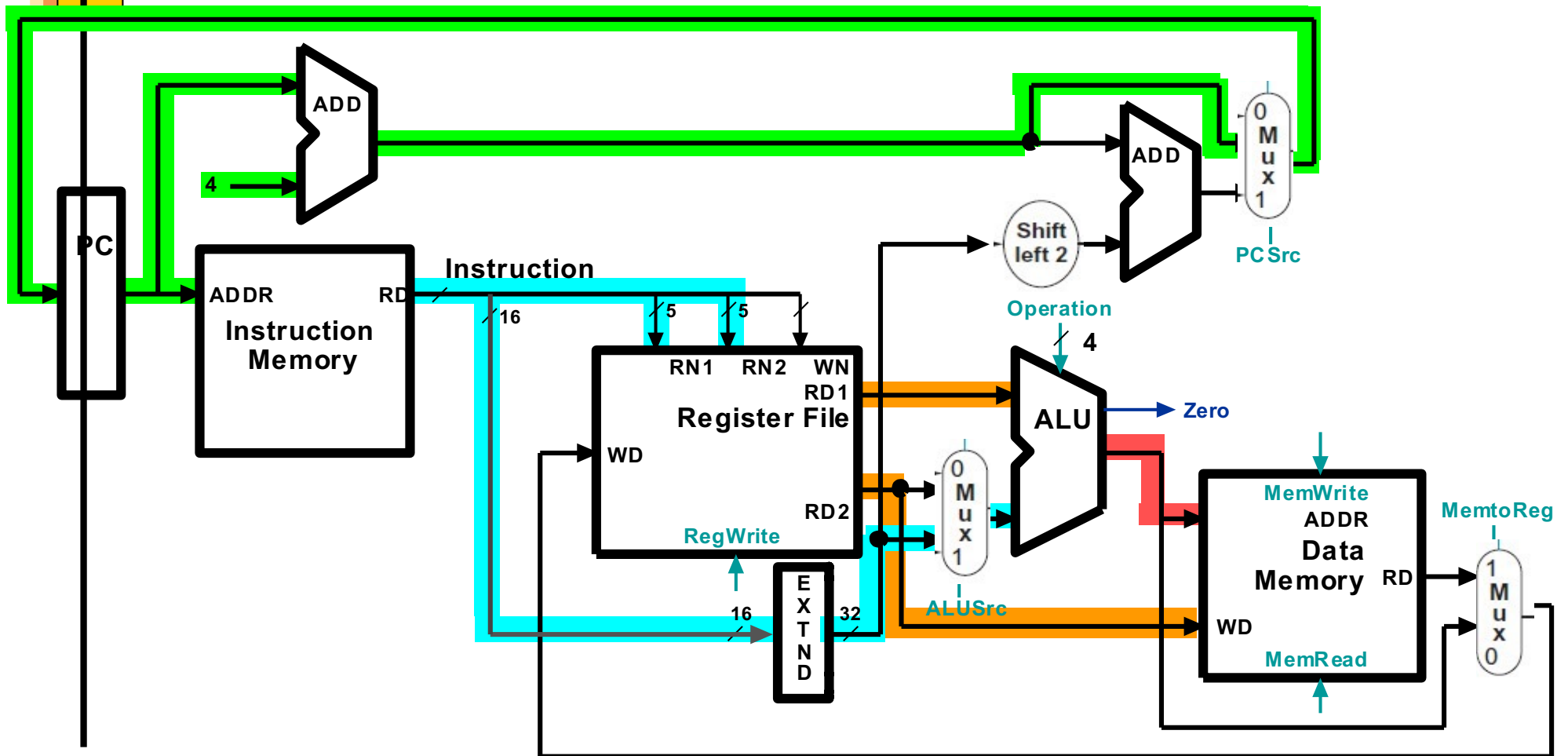

Datapath dell' istruzione sw

sw rt, offset(rs)

Implementazione a Ciclo Singolo

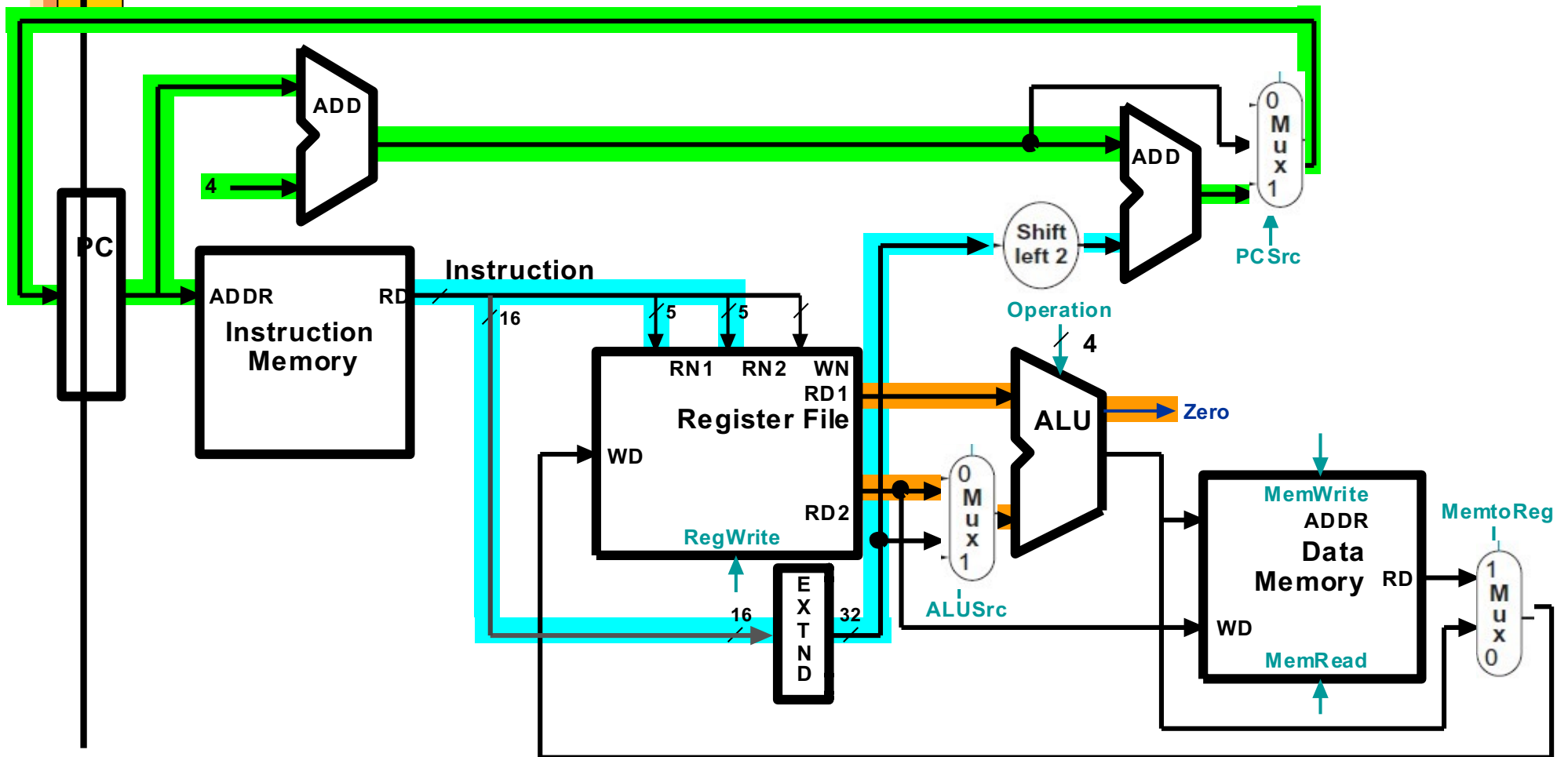

Datapath dell'istruzione beq

beq r1, r2, offset

Riepilogo e riferimenti

- Abbiamo studiato una **prima implementazione hardware (a ciclo singolo)** per un sottoinsieme di istruzioni del MIPS
 - [PH] parr. 4.1, 4.3
- Nella prossima lezione aggiungeremo all'Unità di Elaborazione Dati costruita, la relativa Unità di Controllo
 - In realtà, una **Unità di Controllo della ALU** e una **Unità di Controllo Principale**
- In seguito studieremo una seconda implementazione, più realistica, del processore MIPS, basata su **pipeline**

