

Architettura degli Elaboratori

Reti Sequenziali,
Flip-Flop e Banco dei Registri



Barbara Masucci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Punto della situazione

- Abbiamo visto che il processore MIPS dispone di 32 **registri** interni da 32 bit ciascuno
- Come sono realizzati questi registri?
- Obiettivo di oggi
 - Studio di alcuni **circuiti sequenziali** (componenti con memoria)
 - Il **latch**, componente di base di tutti gli elementi di memoria che studieremo in seguito (**memorizza un bit**)
 - Il **flip-flop**, ottenuto dal latch mediante l'aggiunta di un **segnale di clock** (**memorizza un bit**)
 - Il **registro**, corrispondente a un array di 32 flip-flop con lo stesso segnale di clock (**memorizza 32 bit**)
 - Il **banco dei registri**, costituito dai 32 registri interni al MIPS




Circuiti sequenziali

- Un **circuito combinatorio** è
 - Una rete di porte logiche il cui output non dipende dagli input precedenti, ma **solo dall'input corrente**
 - Si tratta quindi di un circuito **senza memoria**
 - Appartiene a questa categoria l'**ALU**
- Un **circuito sequenziale** è
 - Una rete di porte logiche il cui output dipende non solo dall'input corrente, ma **anche da input precedenti**
 - Si tratta quindi di un circuito **con memoria**
 - Appartengono a questa categoria i **registri**, la **memoria dati** e la **memoria istruzioni**





La componente tempo

 - Nelle reti sequenziali, piuttosto che parlare di variabili binarie, parleremo di **forme d'onda temporali binarie**, cioè tensioni che
 - Ad ogni istante possono assumere uno dei due valori 0 e 1
 - Cambiano valore istantaneamente
 - Vengono rappresentate mediante **diagrammi temporali**




Ritardo di propagazione

- Nelle reti combinatorie abbiamo assunto che le varie porte realizzassero una trasmissione istantanea
- Adesso invece dobbiamo considerare il **ritardo di propagazione (τ)**
 - Ad esempio, mettiamo sul diagramma temporale gli input A,B di una porta AND e il suo output $C=AB$
 - Se A e B assumono valore 1 all'istante **zero**, C assumerà valore 1 all'istante **τ**
 - Se A e B assumono valore 0 all'istante **t_1** , C assumerà valore 0 all'istante **$t_1 + \tau$**
- Possiamo vedere una **porta con ritardo** come combinazione di
 - Una porta ideale, priva di ritardo
 - Un elemento di ritardo puro **τ**

  


Latch S-R

- Per le reti combinatorie abbiamo fornito dei circuiti di base (porte AND, OR, NOT)
- Vogliamo fare lo stesso per le reti sequenziali
- Vediamo quindi come è fatto il più piccolo circuito sequenziale (latch S-R)
 - Si tratta del **componente di base** di tutti gli elementi di memoria che saranno studiati in seguito
 - Iniziamo aggiungendo ad una semplice rete combinatoria, composta da due porte NOR interconnesse, una **connessione di feedback**
 - Poi ridisegniamo la rete risultante, mettendo in evidenza il fatto che ciascuna porta ha un **ritardo**

 

Latch S-R

 La rete risultante ha due ingressi (R ed S) e due uscite (Y e Z)



L'espressione booleana in uscita per Y è la seguente:

$$Y = \overline{R+Z} = \overline{R+(\overline{S+Y})} = \overline{R}(S+Y)$$

la variabile Y dipende da sé stessa!




Latch S-R

➤ Tuttavia nell'espressione
$$Y = \overline{R}(S+Y)$$

la Y al primo membro e quella al secondo membro rappresentano due forme d'onda in **istanti differenti**

 ➤ A causa dei ritardi τ_1 e τ_2 di propagazione delle porte




➤ Quindi, per le reti sequenziali, la descrizione attraverso espressioni logiche risulta inadeguata



Latch S-R

Analizziamo il comportamento del latch quando **R ed S** sono contemporaneamente 0

 - Supponiamo che all'istante zero siano **R=S=0**, **Y=1**, **Z=0**
- All'istante τ_1 , **Y resta 1** perché $Y = \overline{R+Z} = 1$
- Inoltre all'istante $\tau_1 + \tau_2$, **Z resta 0** perché $Z = \overline{Y+S} = 0$



Quindi la situazione $S=R=0$ non modifica gli output $Y=1$ e $Z=0$ del latch


Stabilità:
il latch resta nello stesso stato
che aveva prima



Latch S-R

Analizziamo il comportamento del latch quando **R** ed **S** sono contemporaneamente 0

 - Analogamente, supponiamo che all'istante zero siano **R=S=0**, **Y=0, Z=1**
- All'istante τ_1 , **Y** resta 0 perché $Y = \overline{R+Z} = 0$
- Inoltre all'istante $\tau_1 + \tau_2$, **Z** resta 1 perché $Z = \overline{Y+S} = 1$



Quindi la situazione **S=R=0** non modifica gli output **Y=0** e **Z=1** del latch


Stabilità:
il latch resta nello stesso stato
che aveva prima



Latch S-R

Analizziamo il comportamento del latch quando **R ed S** non sono contemporaneamente 0

 - Supponiamo che all'istante zero siano **R=S=0**, **Y=1**, **Z=0**
- Se **R diventa 1** all'istante t_1 , all'istante $t_1+\tau_1$, **Y diventa 0** perché $Y = \overline{R+Z} = \overline{1+0} = 0$ (**CAMBIO DI STATO**)
- Inoltre all'istante $t_1+\tau_1+\tau_2$, **Z diventa 1** perché $Z = \overline{Y+S} = \overline{0+0} = 1$



Quindi l'output del latch è passato da
(Y=1, Z=0) a (Y=0, Z=1)
a causa dell'azione di R


Passaggio di Y da 1 a 0



Latch S-R

➤ Che succede se il segnale R cambia nuovamente dopo aver provocato il cambio di stato ($Y=0, Z=1$)?

 - Supponiamo che R diventi 0 all'istante $t_2 > t_1 + \tau_1 + \tau_2$
- Poiché gli ingressi alla prima porta NOR sono $R=0$ e $Z=1$, all'istante $t_2 + \tau_1$ l'uscita $Y=0$ viene mantenuta
- Poiché gli ingressi alla seconda porta NOR sono $Y=0$ e $S=0$, all'istante $t_2 + \tau_1 + \tau_2$, l'uscita $Z=1$ viene mantenuta



Non c'è un ulteriore cambio di stato!


Al di fuori dell'intervallo $[t_1, t_2]$
il latch è in uno stato stabile e $Z=\bar{Y}$



Latch S-R

➤ Analogamente,

 - Supponiamo che all'istante zero siano $R=S=0$, $Y=0$, $Z=1$
- Se S diventa 1 all'istante t_1 , all'istante $t_1+\tau_2$, Z diventa 0 perché $Z = \overline{Y+S} = \overline{0+1} = 0$
- Inoltre all'istante $t_1+\tau_1+\tau_2$, Y diventa 1 perché $Y = \overline{R+Z} = \overline{0+0} = 1$ (CAMBIO DI STATO)



Quindi l'output del latch è passato da $(Y=0, Z=1)$ a $(Y=1, Z=0)$ a causa dell'azione di S


Passaggio di Y da 0 a 1



Latch S-R

➤ Che succede se il segnale S cambia nuovamente dopo aver provocato il cambio di stato ($Y=1, Z=0$)?

 - Supponiamo che S diventi 0 all'istante $t_2 > t_1 + \tau_1 + \tau_2$
- Poiché gli ingressi alla seconda porta NOR sono $Y=1$ e $S=0$, all'istante $t_2 + \tau_2$ l'uscita $Z=0$ viene mantenuta
- Poiché gli ingressi alla prima porta NOR sono $R=0$ e $Z=0$, all'istante $t_2 + \tau_2 + \tau_1$, l'uscita $Y=1$ viene mantenuta




Non c'è un ulteriore cambio di stato!

Al di fuori dell'intervallo $[t_1, t_2]$,
il latch è in uno stato stabile e $Z=\bar{Y}$



Latch S-R

 
- Gli output Y e Z del latch soddisfano la condizione $Z = \overline{Y}$
 - Y viene detto uscita non complementata,
 - \overline{Y} viene detto uscita complementata



Latch S-R


➤ Gli input S ed R del latch vengono detti **SET** e **RESET**, rispettivamente

 - Poiché quando l'input **S** è uguale ad 1, esso fa diventare **Y=1**, esso viene detto **SET**
- Poiché quando l'input **R** è uguale ad 1, esso fa diventare **Y=0**, esso viene detto **RESET**




Latch S-R

 - Normalmente, i quattro segnali del latch sono quindi
 - Due input: **R** ed **S**
 - Due output **Y** (o 1) e **\bar{Y}** (o 0)




Latch S-R

 - Nota: **R ed S non possono valere contemporaneamente 1**, perchè Y non può assumere due valori diversi
 - Se $R=1$, Y è forzato ad essere uguale a 0
 - Se $S=1$, Y è forzato ad essere uguale ad 1
- Questa **configurazione** viene contrassegnata come **illegale**, per cui vale sempre la condizione **$R \text{ AND } S = 0$**



Latch S-R

 - Quindi, il latch è
 - Nello stato $Y=0$ se per ultimo si è presentato l'input $R=1$
 - Nello stato $Y=1$ se per ultimo si è presentato l'input $S=1$
- Questo significa che **la rete ricorda il** (o anche, si aggancia al) **suo ingresso**
 - Latch = aggancio
- Il simbolo del latch nei circuiti digitali è il seguente



Latch S-R:

Tavola di verità

S	R	Stato attuale	Prossimo stato
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	-	-
1	1	-	-

Stabilità ($S=R=0$)

Reset ($S=0, R=1$)


Set ($S=1, R=0$)

Input non permessi




Aggiunta del Clock

 - Modifichiamo il latch S-R aggiungendo un nuovo input: il **Clock**
 - Mandiamo i due segnali di ingresso S ed R in due porte AND il cui secondo ingresso è il Clock
- Il Clock è una **forma d'onda** che controlla gli istanti in cui un elemento di memoria può cambiare stato
 - E' importante **temporizzare** gli eventi per evitare che un dato venga contemporaneamente letto e scritto




Flip-Flop S-R

 - Il latch S-R a cui viene aggiunto un **segnale di Clock** viene detto **Flip-Flop S-R**
- I cambiamenti di stato del Flip-Flop S-R sono gestiti dal **segnale di Clock** in aggiunta ai segnali S ed R
- Il Flip-Flop S-R è sensibile ai cambiamenti di stato quando il **fronte d'onda del clock è alto**



Flip-Flop D

 
- Vediamo come modificare il Flip-Flop S-R per evitare l'input $S=R=1$
- Nel **Flip-Flop D**, c'è un unico input, D, che determina i segnali R ed S ($S=D$ e $R=\bar{D}$)



Flip-Flop D

L'output del Flip-Flop D corrisponde al suo input

 - Infatti, quando $D=1$, $S=1$ e $R=0$, quindi il prossimo stato del Flip-Flop (output) sarà $Y=1$
- Analogamente, quando $D=0$, $S=0$ e $R=1$, quindi il prossimo stato del Flip-Flop (output) sarà $Y=0$



Flip-Flop D:

Tavola di verità


D	S	R	Stato attuale	Prossimo stato
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0

L'output (prossimo stato) del Flip-Flop D
corrisponde al suo input




Vari tipi di Flip-Flop

 
➤ Il simbolo circuitale del Flip-Flop S-R è



 ➤ Il simbolo circuitale del Flip-Flop D è




e corrisponde a

 

Registri

 - Un **registro** nel MIPS è un array di $n=32$ Flip-Flop di tipo D connessi tra loro
- In un registro si può **leggere** o **scrivere** una stringa di n bit
 - La lettura (READ), non altera lo stato del registro
 - La scrittura (WRITE) invece si
- In aggiunta al segnale di Clock, c'è un **segnale di Write**
 - Se Write=0, lettura
 - Se Write=1, scrittura




Registri

➤ Se **Clock=Write=1**

- Il clock di tutti i Flip-Flop D è 1 e l'output di ciascuno di essi corrisponde al suo input
 - Viene scritta la parola D_0, \dots, D_{n-1}

➤ In tutti gli altri casi (**Clock AND Write=0**)

 - Lo stato di ciascun Flip-Flop D non viene modificato
- Corrisponde alla lettura della parola Y_0, \dots, Y_{n-1}



Banco di registri


- Detto anche **Register File**, costituisce l'**insieme dei 32 registri del MIPS**
- Ciascun registro è un array di 32 Flip-Flop di tipo D e può essere letto o scritto
 - Per **leggere** un registro occorre specificare in input il **numero del registro** (**Register number**, 5 bit), ottenendo in output il suo contenuto (**Read data**, 32 bit)
 - Per **scrivere** un registro occorre specificare in input il **numero del registro** (**Register number**, 5 bit) in cui scrivere e il **dato da scrivere** (**Write data**, 32 bit)



Leggere in un registro

➤ Realizzazione (n=32)

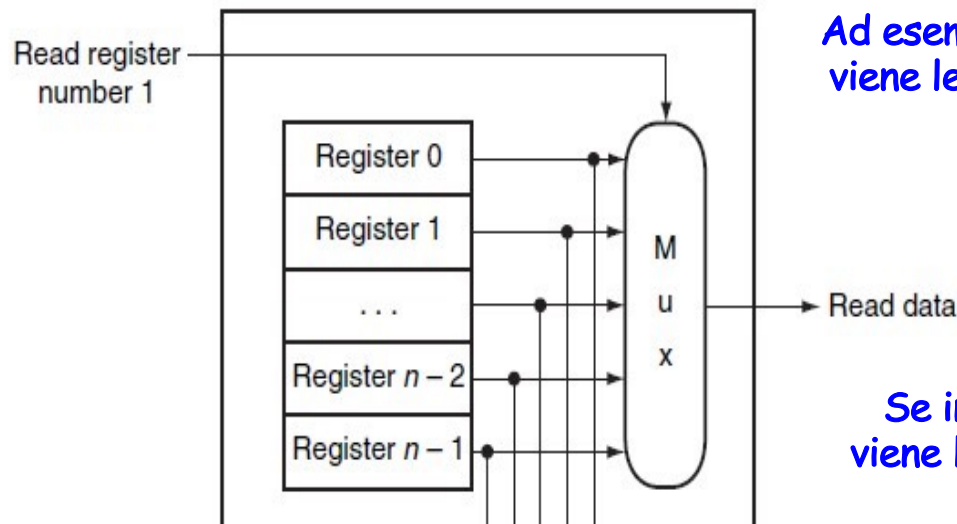- Usa un MUX $2^5:1$ in cui il **register number (5 bit)** è usato per ottenere i 5 segnali di selezione del MUX
- Gli input del MUX sono i contenuti dei 32 registri del banco
- L'output del MUX è il contenuto del registro indicato



Ad esempio, se il register number è 00000, viene letto il contenuto del registro \$zero

Se invece il register number è 11111, viene letto il contenuto del registro \$ra

Multiplexer $2^5:1$




Scrivere in un registro

- Supponiamo di voler **scrivere** un dato all'interno di un certo registro
 - Ciò può accadere solo quando il **segnale di Write** è uguale a 1
- Dato in input il numero del registro (5 bit) e il dato da scrivere (32 bit)
 - Viene usato un **decodificatore con 5 input (e 32 output)** per determinare il registro in cui scrivere
 - L'output del decodificatore va in una porta AND insieme al segnale di Write ed **abilita alla scrittura** del registro corrispondente
 - I 32 bit del dato da scrivere diventano gli input dei 32 Flip-Flop di tipo D che formano il registro in cui scrivere, il cui stato viene modificato



Scrivere in un registro

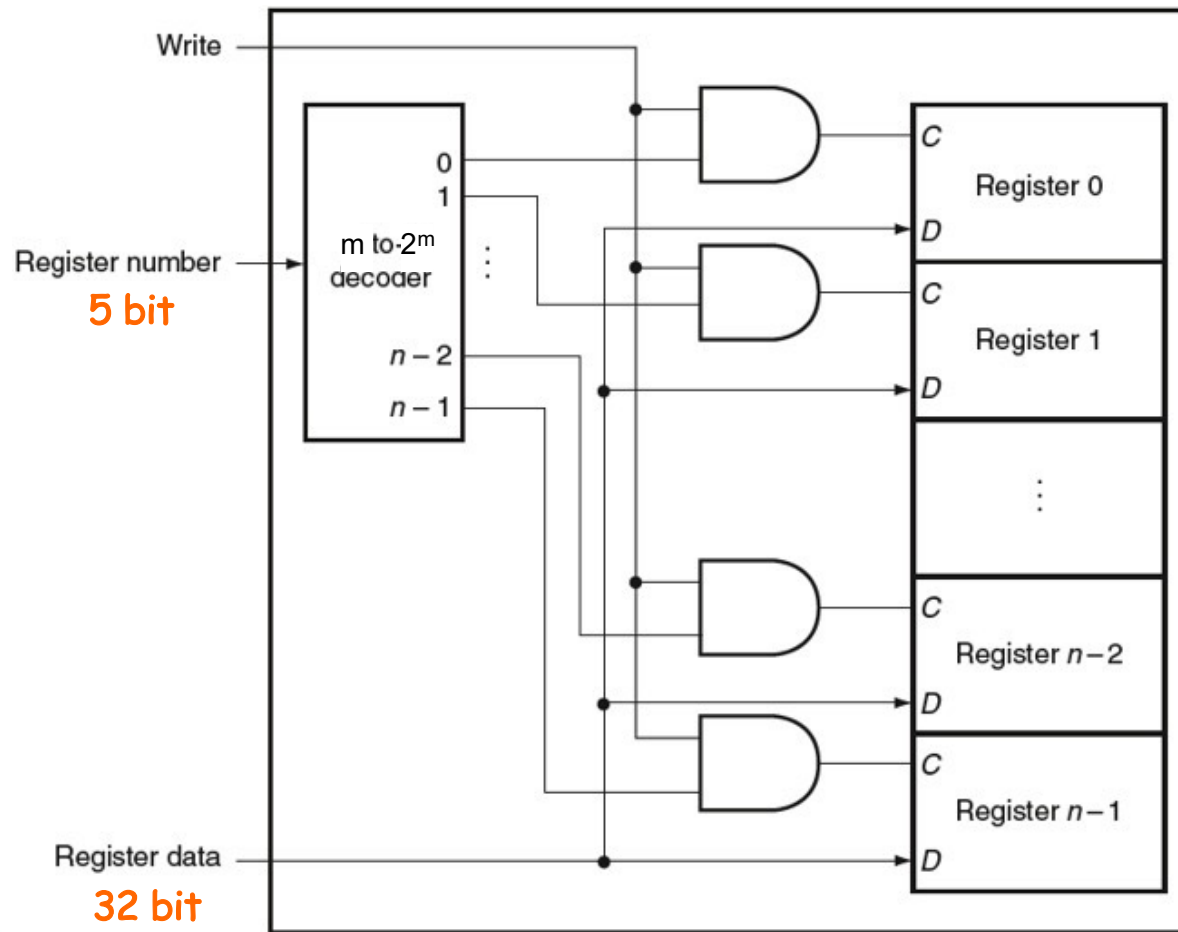

Nel MIPS
 $m=5, n=2^m=32$

Se il register number è
1111, il dato viene
scritto nel registro \$ra



Memoria

- I registri e il banco dei registri costituiscono i blocchi per piccole memorie all'interno del processore
- Maggiori quantità di memoria sono fornite tramite le SRAM e DRAM
 - Ne parleremo in seguito



Riepilogo e riferimenti

- Diagrammi temporali, latch S-R
 - [P] parr. 5.1, 5.2, 5.3
 - [PH] par. 4.2, Appendice B.7, B.8
- Flip-Flop S-R, D
 - [P] par. 5.5 oppure
 - [PH] par. 4.2, Appendice B.7, B.8
- Banco dei registri
 - [P] par 5.7 oppure [PH] appendice B.8

