

Architettura degli Elaboratori

Moduli combinatori



Barbara Masucci

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Punto della situazione

- Abbiamo studiato le reti logiche e la loro minimizzazione
- Obiettivo di oggi: studio dei moduli combinatori di base utilizzati nei calcolatori
 - Codificatore
 - Decodificatore
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - PLA (Programmable Logic Array)
 - ROM (Read Only Memory)



Circuiti integrati


- I moduli combinatori di base sono realizzati come **circuiti integrati**
 - Realizzati su chip di silicio (**piastrine**)
 - Porte (**gate**) e fili depositati su piastrine, inseriti in un **package** e collegati all'esterno con un certo insieme di pin (**piedini**)
- Esistono circuiti integrati per singole porte logiche e circuiti più complessi



Codificatore


➤ Componente con

- **m input** x_0, \dots, x_{m-1}
- **n output** y_0, \dots, y_{n-1} , dove $2^n \geq m$
- Ogni input è interpretato come elemento di un insieme di m simboli
- Tra le linee di input, solo una è attiva istante per istante: quando l'input è il simbolo i-esimo, $x_i=1$ e $x_j=0$ per ogni $j \neq i$
- Associa ad ogni elemento di input la sequenza di n bit corrispondente alla sua **rappresentazione binaria**
- Quando l'input è il simbolo i-esimo, in uscita è presente il codice binario corrispondente

 


Codificatore

 - Supponiamo di avere $m=7$ linee in ingresso e $n=4$ linee in uscita




| | | Y_3 | Y_2 | Y_1 | Y_0 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| X_0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X_1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X_2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X_3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| X_4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| X_5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X_6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Un codificatore è un insieme di porte OR

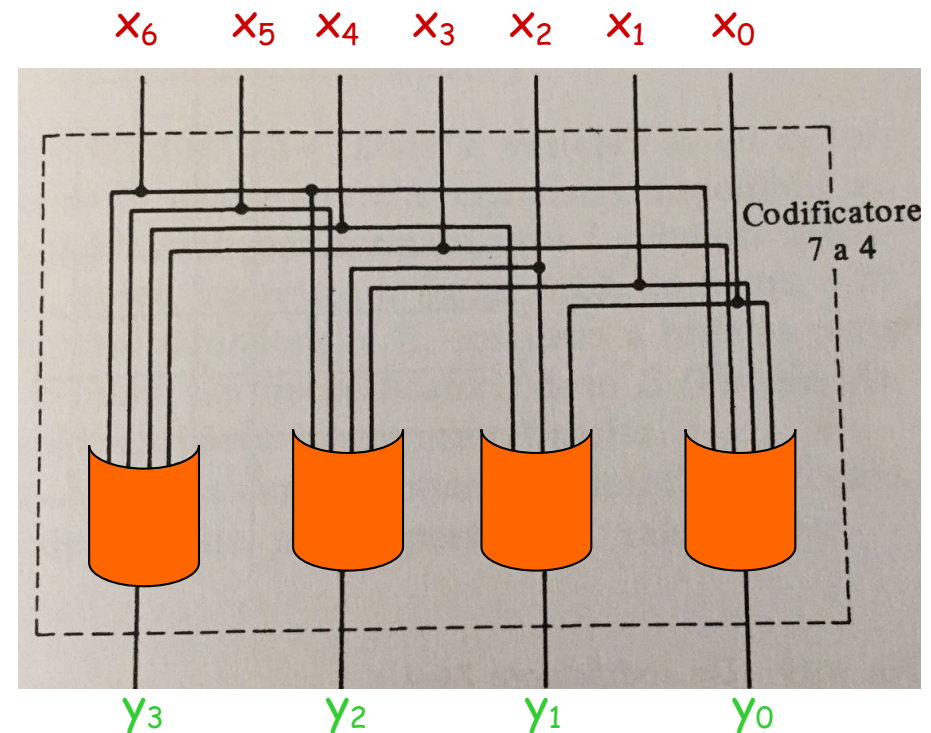


Griglie di porte OR

 Spesso viene utilizzato un simbolo grafico alternativo per le porte OR



è equivalente a

 


Tale rappresentazione alternativa è particolarmente utile per illustrare i **codificatori**



Codificatore


Con la rappresentazione alternativa per le porte OR, il codificatore può essere rappresentato come una **griglia**

| | | Y_3 | Y_2 | Y_1 | Y_0 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| x_0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x_1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| x_2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| x_3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| x_4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| x_5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| x_6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |

 


Decodificatore

 - Componente con
 - **m input** x_0, \dots, x_{m-1}
 - **n output** y_0, \dots, y_{n-1} , dove $2^m = n$
- Realizza la funzione inversa del codificatore
 - A partire da una sequenza di bit genera in output il simbolo corrispondente
 - Per ogni configurazione di ingresso, una sola uscita vale 1, le altre hanno valore 0




Decodificatore

 

| A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tavola di verità

 


Un decodificatore è un insieme di porte AND




Griglie di porte AND

 Anche per le porte AND esiste un simbolo grafico alternativo



è equivalente a

 


Tale rappresentazione alternativa è particolarmente utile per illustrare i **decodificatori**



Decodificatore


Con la rappresentazione alternativa per le porte AND, il decodificatore può essere rappresentato come una **griglia**

| A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

 

Multiplexer (MUX $2^n:1$)

 - Componente con
 - m linee di **input dati** x_0, \dots, x_{m-1}
 - n linee di **selezione** s_0, \dots, s_{n-1} , dove $n = \log_2 m$
 - una linea di **output** c
- **Selezione**, in base ai segnali di selezione, quale degli input verrà fornito in output
- Esempio: Multiplexer 2:1
 - Se $s=0$ passa x_0
 - Se $s=1$ passa x_1



| x_0 | x_1 | s | c |
|-------|-------|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Tavola di verità



Multiplexer 2:1

Troviamo i **mintermini** corrispondenti alle occorrenze di 1 nella tavola di verità e sommiamoli

| x_0 | x_1 | s | c | |
|-------|-------|-----|-----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | $\overline{x_0} \cdot x_1 \cdot s$ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | $x_0 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{s}$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $x_0 \cdot x_1 \cdot \overline{s}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | $x_0 \cdot x_1 \cdot s$ |

Espressione canonica SOP

$$\begin{aligned} c &= \overline{x_0} \cdot x_1 \cdot s + x_0 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{s} + x_0 \cdot x_1 \cdot \overline{s} + x_0 \cdot x_1 \cdot s \\ &= (\overline{x_0} + x_0) \cdot x_1 \cdot s + (\overline{x_1} + x_1) \cdot x_0 \cdot \overline{s} \\ &= x_1 \cdot s + x_0 \cdot \overline{s} \end{aligned}$$



Espressione minimale

Tavola di verità





Multiplexer 2:1

$$C = X_0\bar{S} + X_1S$$

  


Multiplexer 2:1 a 32 bit

- Costruito con 32 multiplexer 2:1 con un segnale di controllo distribuito ai vari multiplexer

  

Multiplexer 4:1

 - Componente con
 - 4 input dati: x_0 , x_1 , x_2 , x_3
 - 2 segnali di controllo: s_1 , s_0
 - 1 output: c
- Comportamento:
 - Se $s_1 s_0 = 00$ allora $c = x_0$
 - Se $s_1 s_0 = 01$ allora $c = x_1$
 - Se $s_1 s_0 = 10$ allora $c = x_2$
 - Se $s_1 s_0 = 11$ allora $c = x_3$



$$c = x_0 \bar{s}_1 \bar{s}_0 + x_1 \bar{s}_1 s_0 + x_2 s_1 \bar{s}_0 + x_3 s_1 s_0$$

Circuito con 4 porte AND (a 3 ingressi) e 1 porta OR



Multiplexer e funzioni logiche

- Un multiplexer con n variabili **di selezione può calcolare** qualsiasi funzione booleana di n variabili, ponendo
 - Le n variabili sulle linee di selezione
 - La tavola di verità della funzione sulle 2^n linee dati



Demultiplexer

➤ Componente con

- Una linea di **input** x
- $m = \log_2 n$ linee di **selezione** s_0, \dots, s_{m-1}
- n linee di **output** c_0, \dots, c_{n-1}


➤ Comportamento

- Usato per selezionare una linea verso una tra più destinazioni possibili (**funzione inversa del multiplexer**)
- Se la linea di input è uguale a 0, tutti gli output sono uguali a 0 (**indipendentemente dai segnali di selezione**)
- Se la linea di input è uguale a 1, un solo output è uguale a 1 (**dipende dai segnali di selezione**)



Demultiplexer con n=2

 
- Indirizza una linea di input verso **due destinazioni possibili**



| x | s | c ₀ | c ₁ |
|---|---|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Tavola di verità


$$c_0 = x \bar{s}$$
$$c_1 = x s$$

 

PLA

Programmable Logic Array

 - Abbiamo visto i circuiti AND-to-OR per realizzare una funzione logica
- Con un **PLA** è possibile rappresentare un **insieme di funzioni** mediante circuiti **AND-to-OR**
- Un PLA ha
 - n **input**
 - o **output**ed utilizza
 - m porte AND
 - o porte OR



Esempio PLA

- Si consideri una funzione logica con
 - tre input A, B, C
 - tre output D, E, Fdefinita come segue
 - D è uguale a 1 se **almeno uno** dei tre input è uguale a 1
 - E è uguale a 1 se **esattamente due** dei tre input sono uguali a 1
 - F è uguale a 1 se e solo se **tutti e tre** gli input sono uguali a 1



Esempio PLA

La tavola di verità della funzione è la seguente

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

$$D = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\ + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$E = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$$


$$F = A \cdot B \cdot C$$

Espressioni canoniche SOP



 Esempio PLA

➤ Otteniamo il **circuito AND-to-OR** per la funzione



ROM

Read Only Memory

- Componente per memorizzare informazioni che non è necessario modificare
 - Vista come una tabella con **height** righe e **width** colonne
 - Ciascuna cella della tabella rappresenta una locazione di memoria, il cui contenuto può essere letto
- Diversi tipi di ROM
 - **PROM** (Programmable ROM): scrivibile una sola volta
 - **EPROM** (Erasable ROM): cancellabile con luce ultravioletta





ROM

Read Only Memory

Costituita da un **decodificatore** legato a una **catena di porte OR**

  - L'input al decodificatore determina il numero di locazioni di memoria
- Ciascuna uscita del decodificatore è connessa a ciascuna porta OR
- Scrivere in una locazione di memoria corrisponde a "**rompere**" dei collegamenti



| Indirizzo | | | Contenuto | | | | |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| x_2 | x_1 | x_0 | y_5 | y_4 | y_3 | y_2 | y_1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |



ROM

Read Only Memory

- Possiamo usare una ROM per implementare diverse funzioni logiche
 - Ogni colonna della ROM memorizza la tavola di verità di una distinta funzione
 - Un indirizzo a n bit individua una specifica combinazione delle variabili di input
- Soluzione meno efficiente rispetto all'uso di PLA
 - Con PLA, le funzioni logiche possono essere rappresentate in forma minimale



Riepilogo e riferimenti

- Moduli combinatori:
 - [P] par. 4.8
 - [PH] appendice B.3
 - [PH_IIIed] appendice C.3

