

Architettura degli Elaboratori

Il Processore: l'Unità di Controllo Principale



Barbara Masucci
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

0

Punto della situazione


- Abbiamo visto come costruire l'**Unità di Controllo della ALU** del processore MIPS
 - Input: il segnale di controllo **ALUOp** (2 bit) e il campo **funct** (6 bit)
 - Output: i tre segnali di controllo (**Operation2**, **Operation1**, **Operation0**) per la ALU (non consideriamo **AInvert**)
- Oggi costruiremo l'**Unità di Controllo Principale**
 - Input: il codice operativo **OpCode** (6 bit) dell'istruzione da eseguire
 - Output: l'input **ALUOp** per l'Unità di Controllo della ALU e tutti gli altri **segnali di controllo**



1

Formato delle istruzioni

Nel formato R

 


- Il campo **opcode** è sempre 0 ed si trova nei bit [31-26]
- Gli indirizzi dei due registri da leggere sono indicati dai campi
 - **rs** nei bit [25-21]
 - **rt** nei bit [20-16]
- L'indirizzo del registro destinazione è nel campo **rd** [15-11]
- L'operazione che la ALU dovrà eseguire è codificata nel campo **funct**, nei bit [5-0], e viene decodificata dall'unità di controllo della ALU
 - **add, sub, and, or, slt**



2

Formato delle istruzioni

 Nel formato I, per le istruzioni **lw** e **sw**




- Il campo **opcode** si trova nei bit [31-26]
 - **opcode = 35₁₀** per **lw** e **opcode = 43₁₀** per **sw**
- Sia per **lw** che per **sw**, il campo **rs**, nei bit [25-21], rappresenta l'indirizzo del registro base da leggere per calcolare l'indirizzo in memoria
- Il campo **rt**, nei bit [20-16], contiene l'indirizzo
 - del registro da scrivere per l'istruzione **lw**
 - del registro da leggere, il cui contenuto va salvato in memoria, per l'istruzione **sw**
- Il campo **costante o indirizzo**, nei bit [15-0], contiene l'offset



3

Formato delle istruzioni

Nel formato I, per l'istruzione **beq**

 


- Il campo **opcode** si trova nei bit [31-26] ed è uguale a 4₁₀
- I campi **rs**, nei bit [25-21], ed **rt**, nei bit [20-16], rappresentano gli indirizzi dei due registri da confrontare
- Il campo **costante o indirizzo**, nei bit [15-0], viene esteso a 32 bit, fatto scorrere a sx di 2 posizioni e sommato a PC+4 per il calcolo dell'indirizzo di salto



4

MIPS: implementazione di base


Allo schema di prima...

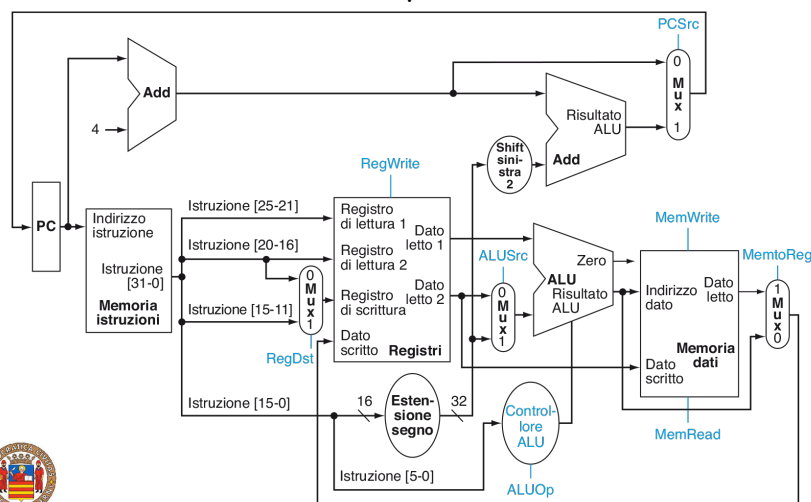

5

MIPS: implementazione di base

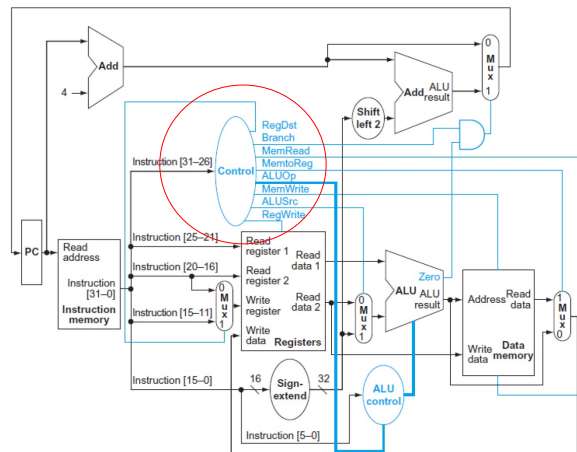...aggiungiamo la **Control Unit**,
che genera i **segnali di controllo**



6

Segnali di controllo a 1 bit

Nome del segnale	Effetto quando non asserito	Effetto quando asserito
RegDst	Il numero del registro di scrittura proviene dal campo rt (bit 20-16)	Il numero del registro di scrittura proviene dal campo rd (bit 15-11)
RegWrite	Nulla	Il dato viene scritto nel register file nel registro individuato dal numero del registro di scrittura
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita del register file (Dato letto 2)	Il secondo operando della ALU proviene dall'estensione del segno dei 16 bit meno significativi dell'istruzione
PCSrc	Nel PC viene scritta l'uscita del sommatore che calcola il valore di PC + 4	Nel PC viene scritta l'uscita del sommatore che calcola l'indirizzo di salto
MemRead	Nulla	Il dato della memoria nella posizione puntata dall'indirizzo viene inviato in uscita sulla linea «dato letto»
MemWrite	Nulla	Il contenuto della memoria nella posizione puntata dall'indirizzo viene sostituito con il dato presente sulla linea «dato scritto»
MemtoReg	Il dato inviato al register file per la scrittura proviene dalla ALU	Il dato inviato al register file per la scrittura proviene dalla Memoria Dati

L'effetto dei 7 **segnali di controllo** a 1 bit

7

PCSrc

Consideriamo il **segnale di controllo PCSrc**


- PCSrc deve valere 1 quando l'istruzione è **beq** e l'uscita Zero della ALU è **vera**
- Per generare PCSrc viene usata una porta AND i cui input sono
 - L'uscita Zero della ALU
 - Un nuovo segnale di controllo, chiamato **Branch**



8

Segnali di controllo

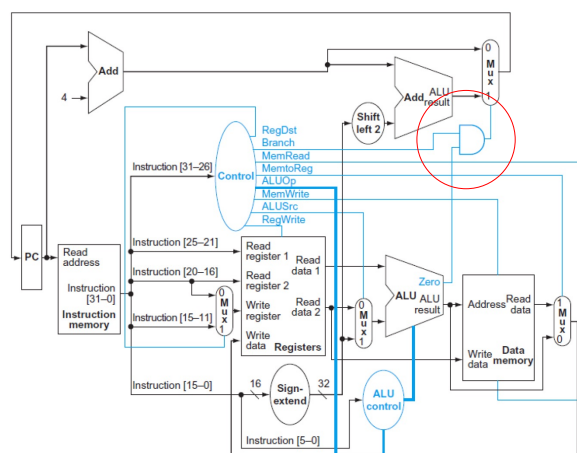Generazione del segnale di controllo **PCSrc**



9

Segnali di controllo

In definitiva, i **segnali di controllo** sono 9

- I 7 segnali a 1 bit: **RegDst**, **RegWrite**, **ALUSrc**, **MemRead**, **PCSrc**, **MemWrite**, **MemtoReg**
- Il segnale **Branch** a 1 bit
- Il segnale **ALUOp** a 2 bit **ALUOp1**, **ALUOp0**
- Questi segnali vengono impostati dall'**Unità di Controllo** in base al **codice operativo dell'istruzione** (6 bit)
- Ciascun segnale può valere 0, 1, o X (indifferente) in funzione del valore del codice operativo

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
Tipo R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1



10

Segnali di controllo: Istruzioni in formato R

Analizziamo la riga per le **istruzioni in formato R**

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
Tipo R	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 5 bit 6 bit

OP	rs	rt	rd	shamt	funct
----	----	----	----	-------	-------

- **RegDst=1** perché il registro destinazione è nel campo **rd**
- **ALUSrc=0** perché il secondo operando viene dal campo **rt**
- **MemtoReg=0** perché il risultato proviene dalla ALU
- **RegWrite=1** perché il risultato va scritto in un registro
- **MemRead=MemWrite=0** perché non c'è accesso alla memoria dati
- **Branch=0** perché l'indirizzo della prossima istruzione è PC+4
- **ALUOp1=1** e **ALUOp0=0** sono i segnali di controllo richiesti per le istruzioni di tipo R



11

Segnali di controllo: Istruzione lw

➤ Analizziamo la riga per l'istruzione lw

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
6 bit		5 bit	5 bit	16 bit					
OP		rs	rt	costante o indirizzo					

- **RegDst=0** perché il registro destinazione è nel campo **rt**
- **AluSrc=1** perché il secondo operando viene dall'estensione a 32 bit
- **MemtoReg=1** perché la word proviene dalla memoria dati
- **RegWrite=1** perché la word va scritta in un registro
- **MemRead=1** perché c'è accesso in lettura alla memoria dati
- **MemWrite=0** perché non c'è accesso in scrittura alla memoria dati
- **Branch=0** perché l'indirizzo della prossima istruzione è PC+4
- **ALUOp1=ALUOp0=0** sono i segnali di controllo richiesti per **lw**



12

Segnali di controllo: Istruzione sw

➤ Analizziamo la riga per l'istruzione sw

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
6 bit		5 bit	5 bit	16 bit					
OP		rs	rt	costante o indirizzo					

- **RegDst=X** perché **RegWrite=0**
- **AluSrc=1** perché il secondo operando viene dall'estensione a 32 bit
- **MemtoReg=X** perché **RegWrite=0**
- **RegWrite=0** perché non viene scritto nulla nel register file
- **MemRead=0** perché non c'è accesso in lettura alla memoria dati
- **MemWrite=1** perché c'è accesso in scrittura alla memoria dati
- **Branch=0** perché l'indirizzo della prossima istruzione è PC+4
- **ALUOp1=ALUOp0=0** sono i segnali di controllo richiesti per **sw**



13

Segnali di controllo: Istruzione beq

Infine, analizziamo la riga per l'istruzione **beq**

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

6 bit 5 bit 5 bit 16 bit

OP	rs	rt	costante o indirizzo
----	----	----	----------------------

- **RegDst=X** perché RegWrite=0
- **AluSrc=0** perché il secondo operando viene dal campo rt
- **MemtoReg=X** perché RegWrite=0
- **RegWrite=0** perché non viene scritto nulla nel register file
- **MemRead=0** perché non c'è accesso in lettura alla memoria dati
- **MemWrite=0** perché non c'è accesso in scrittura alla memoria dati
- **Branch=1** perché l'indirizzo della prossima istruzione dipende anche dall'indirizzo del salto e dall'output Zero della ALU
- **ALUOp1=0** e **ALUOp0=1** sono i segnali di controllo richiesti per **beq**



14

Istruzioni in formato R

Vediamo come vengono eseguite le **istruzioni in formato R**

- L'istruzione **add \$t1, \$t2, \$t3** richiede 4 passi
 - L'istruzione viene prelevata dalla memoria istruzioni e il PC viene incrementato di 4
 - Il contenuto dei registri \$t2 e \$t3 viene letto dal register file mentre l'Unità di Controllo calcola il valore da attribuire ai segnali di controllo
 - La ALU elabora i dati letti dal register file; il campo funct viene utilizzato per selezionare l'operazione della ALU
 - Il risultato del calcolo della ALU viene scritto nel registro destinazione \$t1 all'interno del register file

6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 5 bit 6 bit

OP	rs	rt	rd	shamt	funct
----	----	----	----	-------	-------


Tutto questo avviene in un solo ciclo di clock



15

Istruzioni in formato R

Segnali di controllo

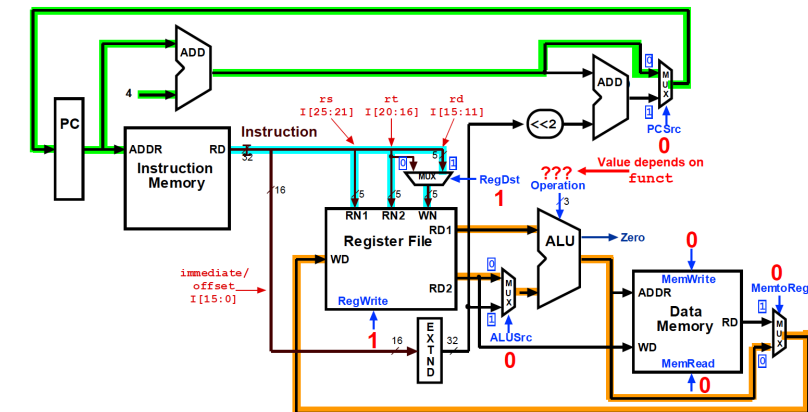

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
Tipo R	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16


Istruzione lw

- L'istruzione **lw \$t1, offset(\$t2)** richiede 5 passi
 - L'istruzione viene prelevata dalla memoria istruzioni e il PC viene incrementato di 4
 - Il contenuto del registro \$t2 viene letto dal register file mentre l'Unità di Controllo calcola il valore da attribuire ai segnali di controllo
 - La ALU somma il valore letto dal register file e l'offset esteso a 32 bit
 - Il risultato del calcolo della ALU viene usato come indirizzo per la memoria dati
 - Il dato proveniente dalla memoria dati viene scritto nel registro destinazione \$t1 all'interno del register file

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
OP	rs	rt	costante o indirizzo

Tutto questo avviene in un solo ciclo di clock

17

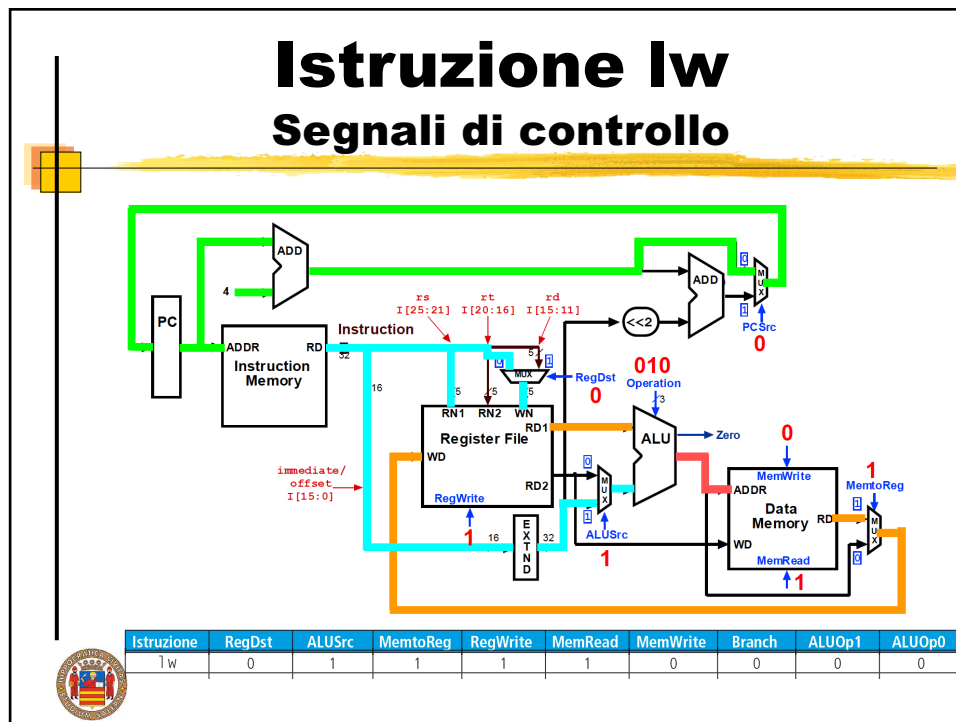

18

Istruzione sw

- L'istruzione **sw \$t1, offset(\$t2)** richiede 4 passi
 - L'istruzione viene prelevata dalla memoria istruzioni e il PC viene incrementato di 4
 - Il contenuto dei registri \$t1 e \$t2 viene letto dal register file mentre l'Unità di Controllo calcola il valore da attribuire ai segnali di controllo
 - La ALU somma il contenuto del registro \$t2 letto dal register file e l'offset esteso a 32 bit
 - Il risultato del calcolo della ALU viene usato come indirizzo per la memoria dati e il dato proveniente dal registro \$t1 viene scritto nella memoria dati

6 bit
OP


5 bit
rs

5 bit
rt

16 bit
costante o indirizzo

Tutto questo avviene in un solo ciclo di clock

19

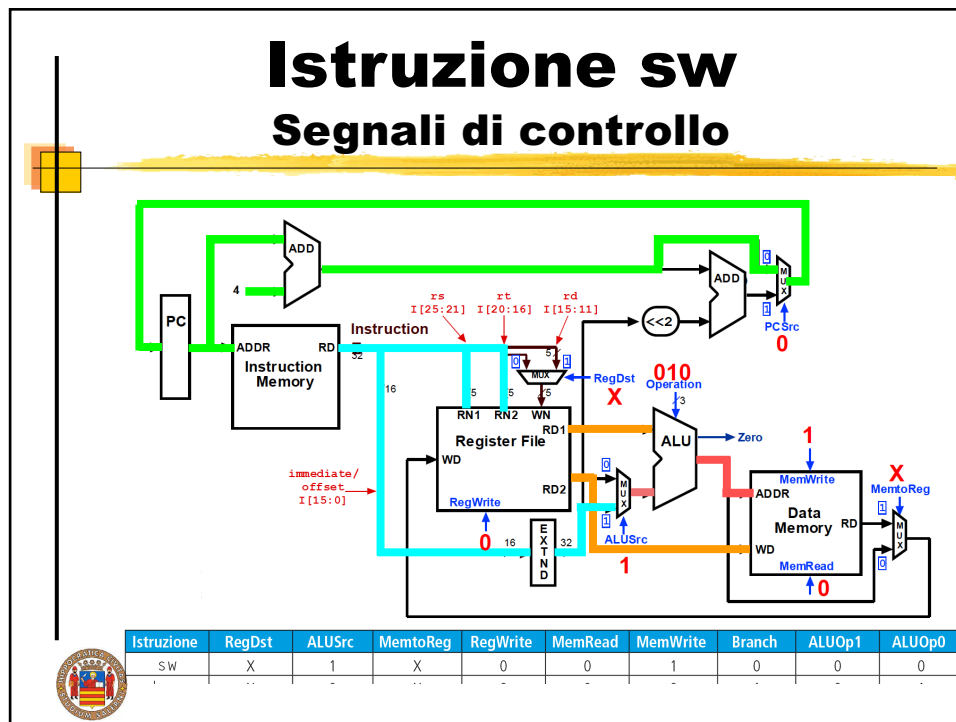

20

Istruzione beq

➤ L'istruzione **beq \$t1, \$t2, offset** richiede 4 passi

- L'istruzione viene prelevata dalla memoria istruzioni e il PC viene incrementato di 4
- Il contenuto dei registri \$t1 e \$t2 viene letto dal register file mentre l'Unità di Controllo calcola il valore da attribuire ai segnali di controllo
- La ALU esegue la sottrazione tra i contenuti dei due registri; il valore PC+4 viene sommato all'offset (esteso a 32 bit e shiftato di due posizioni a sinistra), determinando l'indirizzo del salto
- L'output Zero dell'ALU viene utilizzato per determinare da quale sommatore prendere l'indirizzo successivo da scrivere nel PC

6 bit

5 bit


5 bit

16 bit

OP	rs	rt	costante o indirizzo
----	----	----	----------------------

Tutto questo avviene in un solo ciclo di clock

21

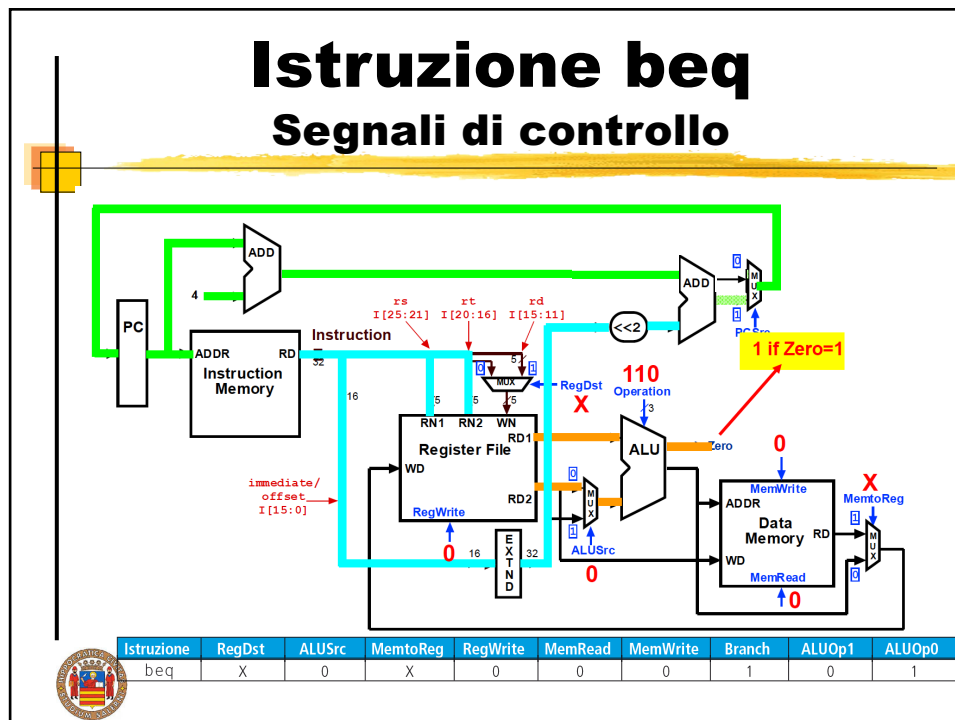

22

Unità di controllo

Implementazione

➤ Passiamo ora all'**implementazione** dell'Unità di Controllo a partire dalla tabella

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
Tipo R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

➤ L'unità di controllo ha come

- Input: il codice operativo dell'istruzione (6 bit)
 - CodOp5 CodOp4 CodOp3 CodOp2 CodOp1 CodOp0
- Output: i segnali di controllo in tabella

➤ Per ciascuno degli output scriviamo la **tavola di verità**, usando la codifica binaria dei codici operativi

23

Segnali di controllo: Tavola di verità

0_{10} 35_{10} 43_{10} 4_{10}

Input o Output	Nome del segnale	Formato R	lw	sw	beq
Input	CodOp5	0	1	1	0
	CodOp4	0	0	0	0
	CodOp3	0	0	1	0
	CodOp2	0	0	0	1
	CodOp1	0	1	1	0
	CodOp0	0	1	1	0
Output	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp2	0	0	0	1




24

Unità di controllo Implementazione

Tavola di verità dell'unità di Controllo

Rete Combinatoria realizzabile
tramite PLA

Inputs = Opcode	Segnale	form. R	lw	sw	beq
Op5 Op4 Op3 Op2 Op1 Op0	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	x	x
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	x	x
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

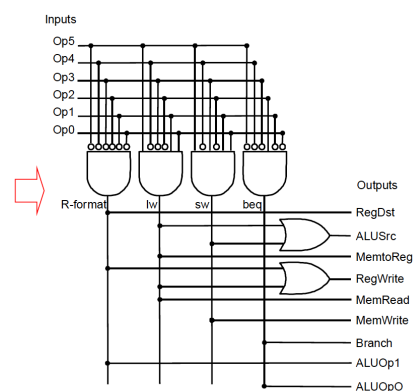


25

Unità di controllo Implementazione

Rete combinatoria definita da una coppia di tabelle di verità

Controllo Principale e Controllo ALU

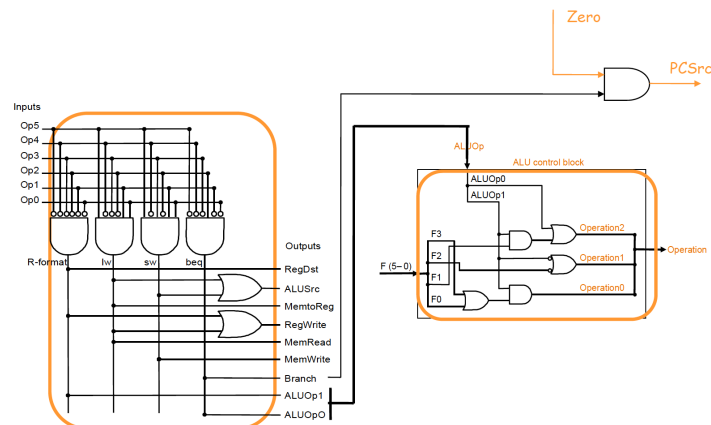

26

Implementazione a Ciclo Singolo

- L'implementazione a **ciclo singolo** non viene utilizzata perché è **inefficiente**
 - Motivo: la **lunghezza del ciclo di clock** (uguale per tutte le istruzioni) è **determinata dal cammino di elaborazione più lungo** all'interno del processore
 - L'istruzione più lenta è la **lw**
 - Utilizza 5 unità funzionali in sequenza: memoria istruzioni, register file, ALU, memoria dati, register file
 - Questo comporta un ciclo di clock molto lungo, mentre molte istruzioni possono essere eseguite in tempo minore
- Vedremo una seconda implementazione, più efficiente, basata su **pipeline**
 - Consente di sovrapporre l'esecuzione di diverse istruzioni

27

Riepilogo e riferimenti

- Unità di Controllo principale
 - [PH] par. 4.4 (seconda parte)

