

# Architettura degli Elaboratori

Il Processore:  
Implementazione di Istruzioni Aggiuntive



**Barbara Masucci**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

**DIPARTIMENTO DI INFORMATICA**

**DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA**

# Punto della situazione

➤ Abbiamo studiato l'implementazione a ciclo singolo per un set ridotto di istruzioni

- Istruzioni di accesso alla memoria (lw, sw)
- Istruzioni aritmetico-logiche (add, sub, and, or, slt)
- Istruzioni di salto condizionato (beq)


➤ Obiettivo di oggi:

Aggiungere altre istruzioni al set considerato

- Istruzioni con operandi immediati (addi, andi, etc...)
- Istruzione di salto incondizionato (j)
- Istruzione jump and link (jal)
- Istruzione jump register (jr)



# Implementazione Precedente

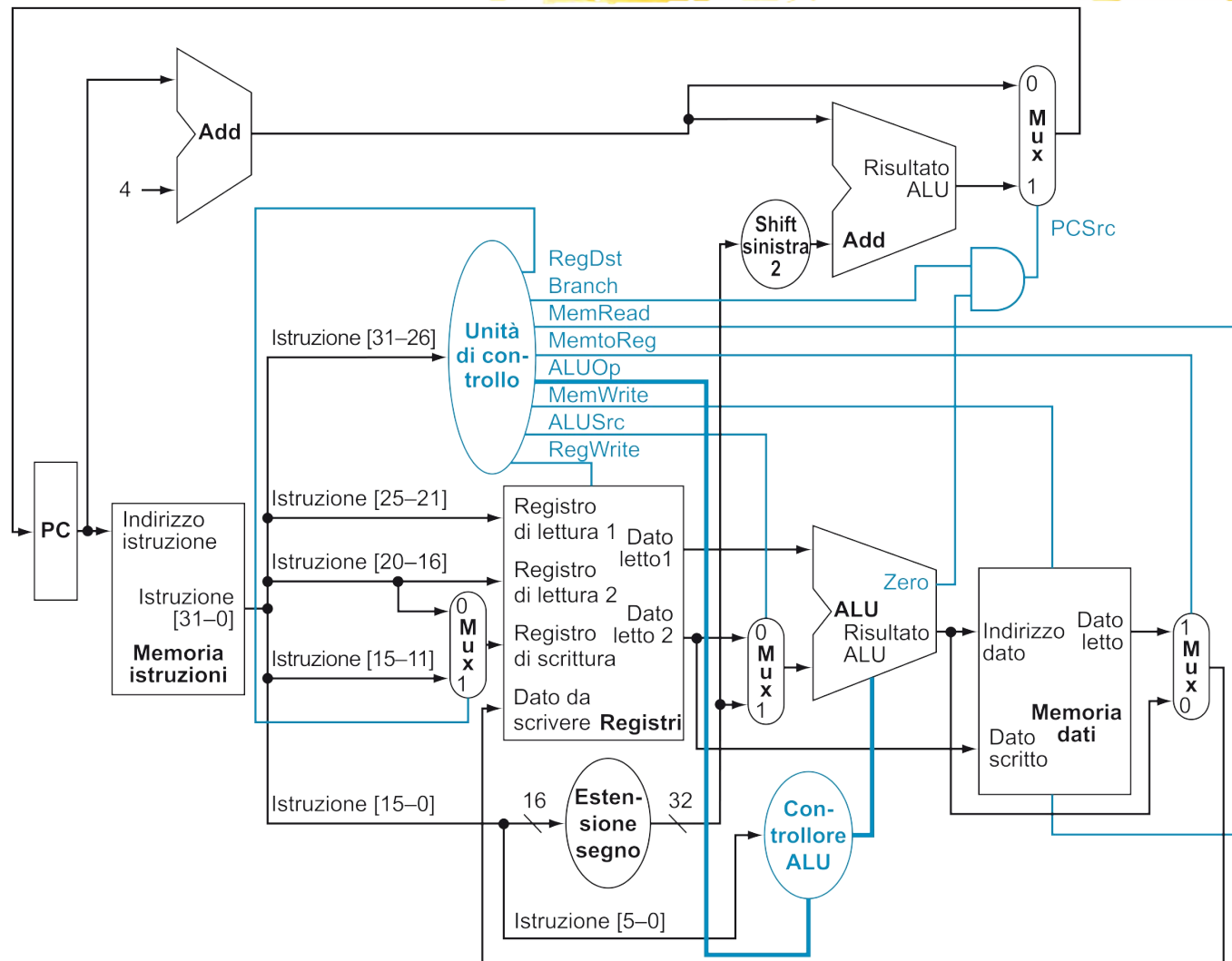

# Istruzione addi

- Aggiungiamo l'istruzione **addi**
  - È una istruzione di tipo I (come **load** e **store**)

I	op	rs	rt	16 bit address
---	----	----	----	----------------

- Comportamento molto simile alla **load**:
  - L'ALU effettua la somma del contenuto di un registro con una costante
  - Il risultato della ALU però non deve essere interpretato come un indirizzo in memoria, quindi
    - **MemRead** → 0 (nella **load** è 1)
    - **MemoReg** → 0 (nella **load** è 1)


- **Non sono necessari componenti aggiuntivi**

- Basta modificare il comportamento dell'UC per farle "riconoscere" anche il codice operativo di **addi** e impostare i segnali di controllo


 
# Istruzione j

- Aggiungiamo l'istruzione di salto incondizionato: **j**
  - È una istruzione di tipo J



- Comportamento simile all'istruzione **beq**, ma **nel registro PC viene scritta una stringa di 32 bit** dove
  - I 4 bit più significativi sono quelli di PC+4 (output dell'Adder)
  - I 2 bit meno significativi sono posti uguali a 0
  - I 26 bit restanti sono sostituiti con il campo indirizzo dell'istruzione **j**




# Istruzione j


- Quindi per implementare **j** è necessario aggiungere i seguenti componenti
  - Uno **shifter a sx di due posizioni** che, presa in input una stringa di 26 bit ne restituisca una di 28 bit
  - Un **mux 2:1** con un segnale di controllo (**Jump**)
- Inoltre, va modificata anche l'UC in modo che "riconosca" il codice operativo dell'istruzione **j** e imposti il segnale di controllo **Jump = 1**



# Istruzione j

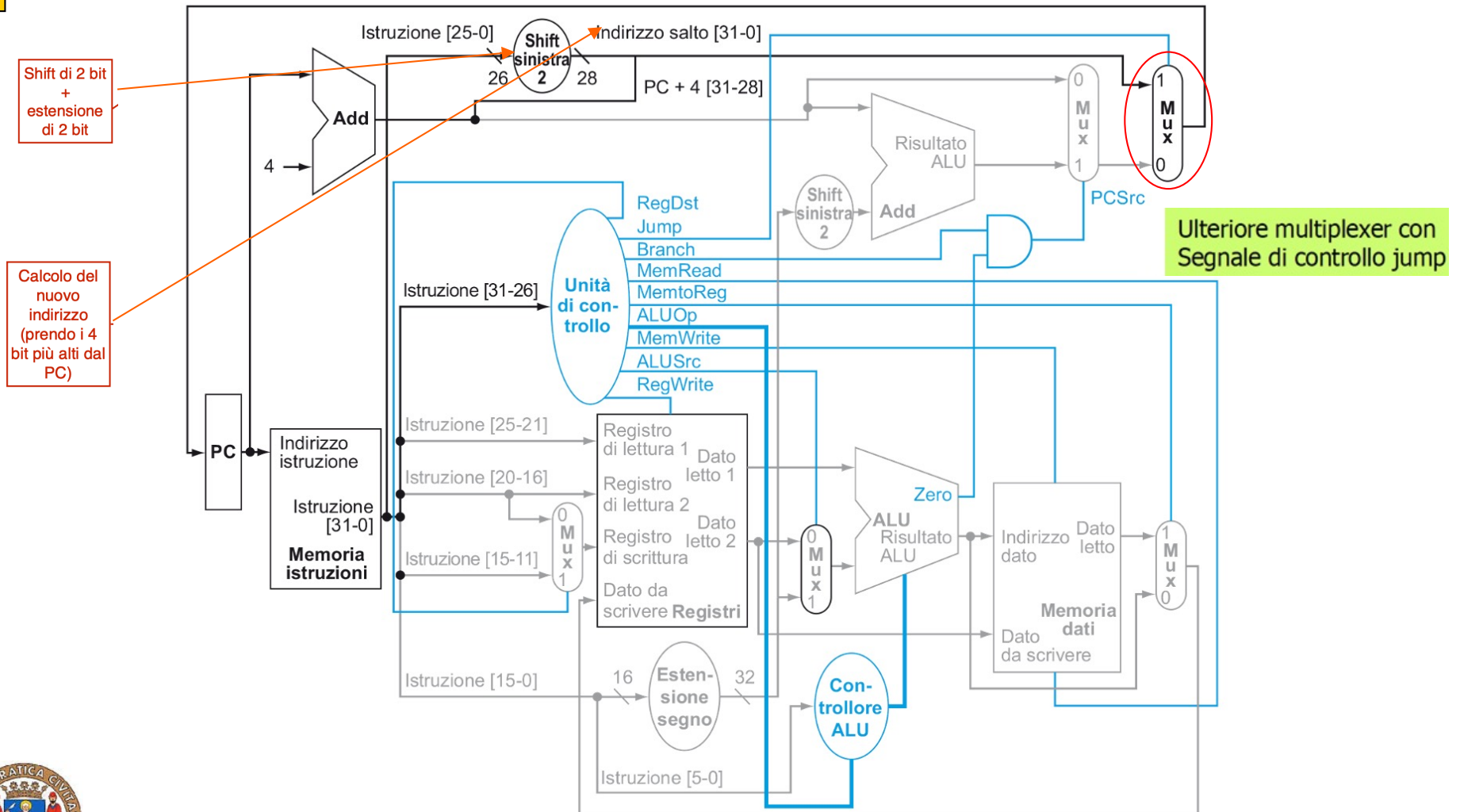


# Datapath Istruzione j

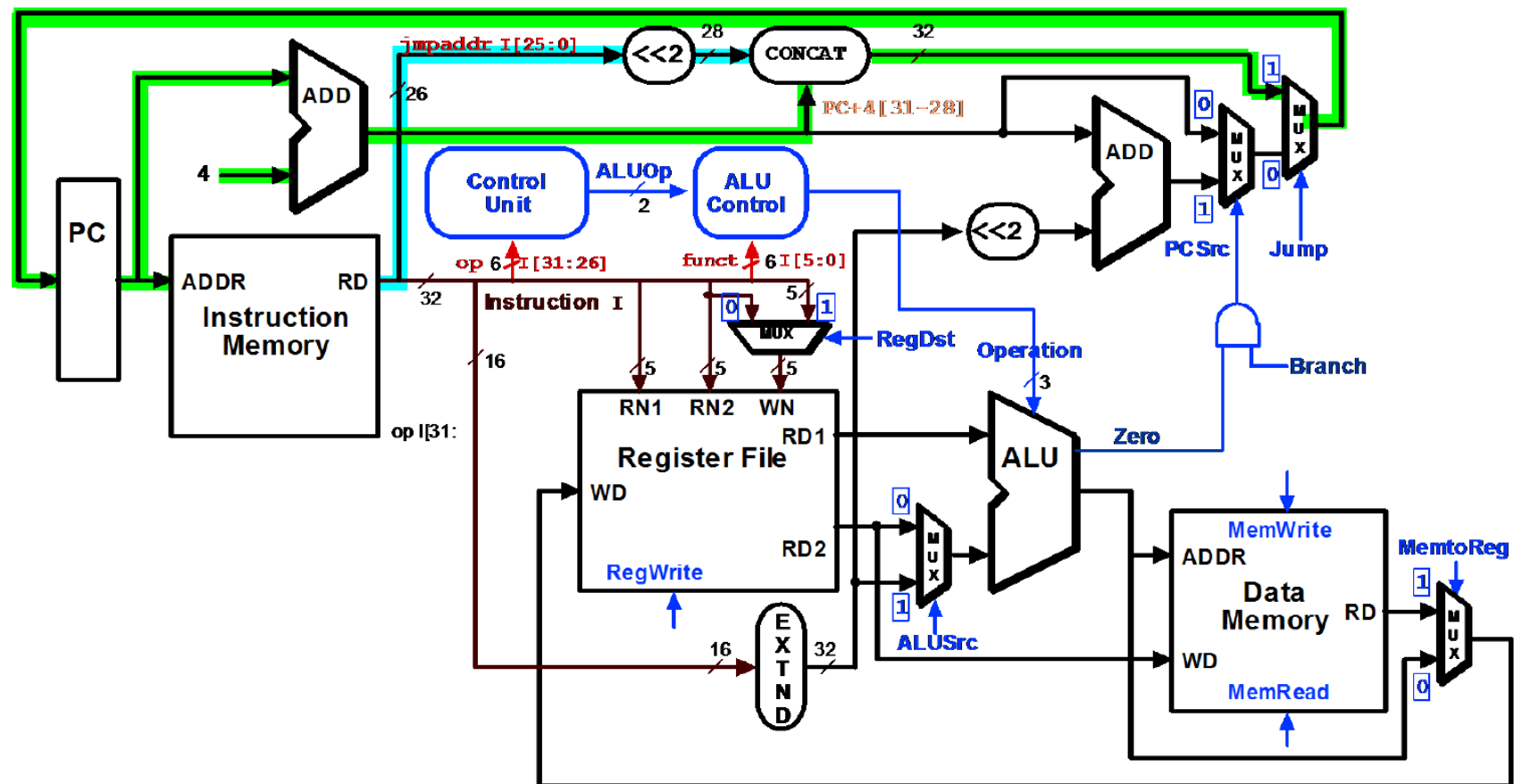


 
# Istruzione jal

- Aggiungiamo l'istruzione **jal**
  - E' una istruzione di tipo J (come **j**)




- L'indirizzo di salto viene calcolato allo stesso modo dell'istruzione **j**
  - Aggiunta dello **shifter a sx di due posizioni** e del **multiplexer 2:1** con segnale di controllo **Jump**
- A differenza dell'istruzione **j** però, **jal** deve anche scrivere l'indirizzo di ritorno ( $PC + 4$ ) nel registro \$ra (31)
  - Come implementare questa scrittura?



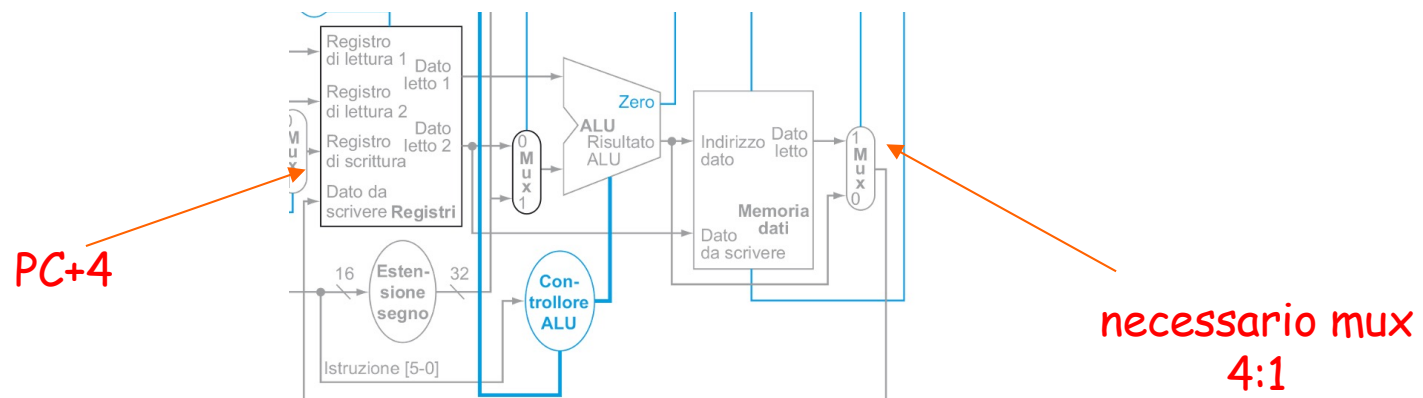
# Istruzione jal

- E' innanzitutto necessario fornire il valore PC+4, ottenuto dall'adder, come input "Dato da scrivere" del Register File
  - L'input "Dato da scrivere" è l'output del mux 2:1 posto in uscita alla memoria (con segnale di controllo "MemtoReg" a 1 bit), dove
    - Se **MemtoReg** = 0, WriteData viene dall'output dell'ALU
    - Se **MemtoReg** = 1, WriteData è il dato letto in memoria
  - Quindi è necessario aggiungere una terza linea dati al mux 2:1 (che diventa un mux 4:1, con segnale di controllo a 2 bit)
    - Se **MemtoReg** = 2, WriteData è PC+4


 
# Istruzione jal

- Inoltre è necessario scrivere nel registro **\$ra (31)**
  - L'input "Registro di scrittura" è l'output del mux 2:1 posto in uscita al banco dei registri (con segnale di controllo "RegDest" a 1 bit), dove
    - Se **RegDest = 0**, il registro di scrittura viene dai campi [20-16] dell'istruzione (tipo I)
    - Se **RegDest = 1**, il registro di scrittura viene dai campi [15-11] dell'istruzione (tipo R)
  - Quindi è necessario aggiungere una terza linea dati al mux 2:1 (che diventa un mux 4:1, con segnale di controllo a 2 bit)
    - Se **RegDest = 2**, il registro di scrittura è 31



# Istruzione jal

- Quindi per implementare **jal**, oltre alle aggiunte necessarie per implementare **j**, è necessario sostituire due **mux 2:1** con due **mux 4:1**
- Inoltre, va modificata anche l'UC in modo che "riconosca" il codice operativo dell'istruzione **jal** e imposti i segnali di controllo necessari



# Istruzione jr

- Aggiungiamo l'istruzione **jr**
  - È una istruzione di tipo R


6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit
OP	rs	rt	rd	shamt	funct
000000	indirizzo	00000	00000	00000	001000

- Comportamento:
  - Scrive nel registro PC il contenuto del registro rs, corrispondente all'indirizzo di memoria istruzioni a cui saltare
  - Tipicamente si usa **jr \$ra** e quindi rs=31


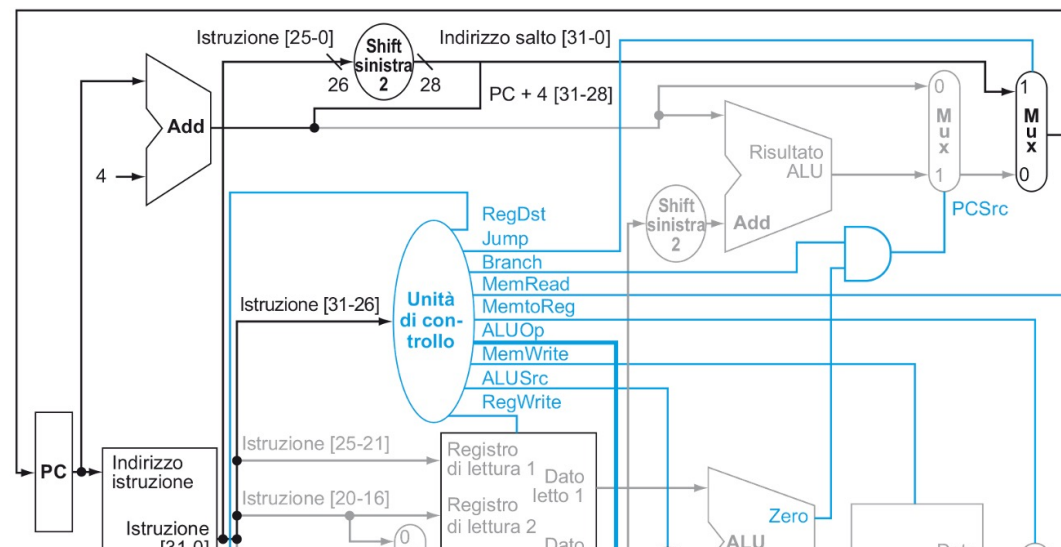
# Istruzione jr

- Nell'implementazione a cui è stata aggiunta l'istruzione **j**, l'input del registro PC viene da un **mux 2:1** con segnale di controllo **Jump**
- Quindi è necessario aggiungere una terza linea dati al mux 2:1 (che diventa un mux 4:1, con segnale di controllo a 2 bit)
- La nuova linea dati deve provenire dall'output **Dato letto 1** del Register file




necessario  
mux 4:1


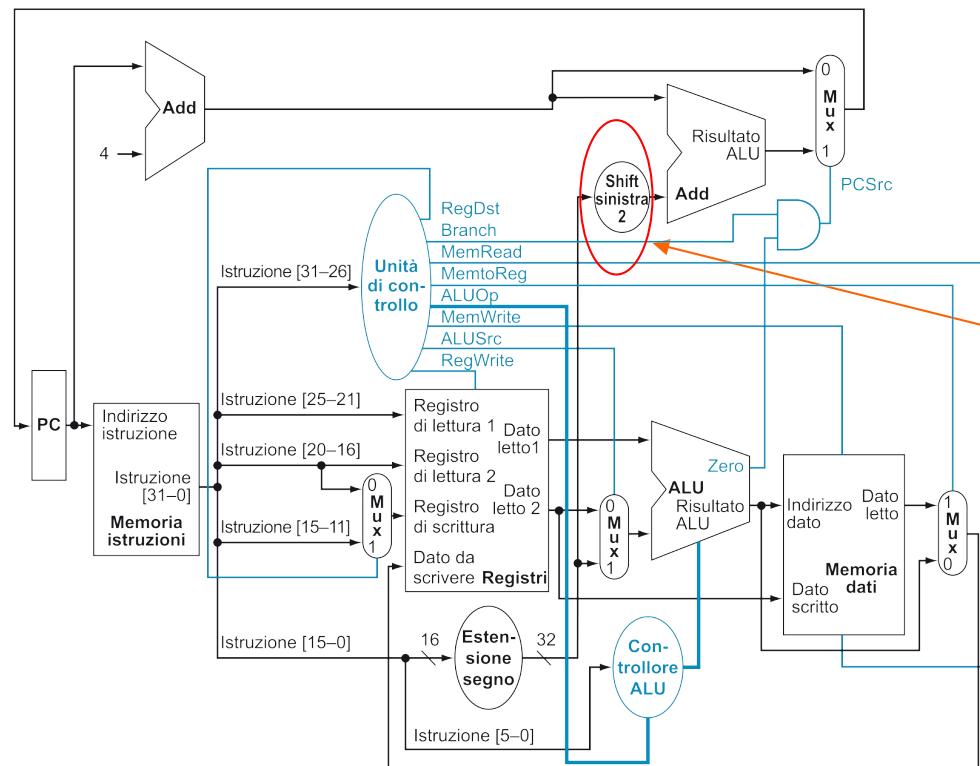
# Left Logic Shifter di 2 posti (su input di 32 bit)

- Nel datapath del MIPS è presente anche una unità che effettua lo **shift logico a sinistra di due posti**
- Come funziona questa unità?



Shift logico a sinistra di 2 posti a partire da una stringa di 32 bit





# Left Logic Shifter di 2 posti (su input di 32 bit)


- L'unità in questione è un caso particolare di **shifter** a 32 bit
  - Rete combinatoria costituita da 5 colonne, ciascuna con  $32=2^5$  MUX 2:1, collegate tra loro
  - Ogni colonna condivide lo stesso segnale di controllo (1 bit) per tutti i MUX
  - In totale quindi ci sono 5 segnali di controllo
    - Corrispondono all'ammontare dello shift, che in questo caso è pari a  $2_{10} = 00010_2$




 
# Left Logic Shifter (su input di 8 bit)

- **Rete combinatoria** costituita da 3 colonne, ciascuna con  $8 = 2^3$  MUX 2:1, collegate tra loro
  - Ogni colonna condivide lo stesso segnale di controllo (1 bit) per tutti i MUX
  - In totale quindi ci sono 3 segnali di controllo, corrispondenti all'ammontare dello shift
    - 000 = shift di 0 posti
    - 111 = shift di 7 posti



# Riepilogo e riferimenti

- Abbiamo visto come modificare l'implementazione a ciclo singolo per aggiungere alcune istruzioni al sottoinsieme studiato
  - Istruzioni con operandi immediati (addi, andi, etc...)
  - Istruzione di salto incondizionato (j)
  - Istruzione jump and link (jal)
  - Istruzione jump register (jr)
- Per permettere l'esecuzione di altre istruzioni è necessario aggiungere ulteriori componenti hardware e complicare la logica di controllo
  - Ad esempio la moltiplicazione (mult) necessita anche di shifter

